

## 第二章

### 2-1

解：高电压方面额定电压：

$$I_1 = S_N / \sqrt{3} u_1 = 500 * 10^3 / (\sqrt{3} * 35000) = 8.25 A$$

低电压方面额定电压：

$$I_2 = S_N / \sqrt{3} u_2 = 500 * 10^3 / (\sqrt{3} * 400) = 721.7 A$$

### 2-2 解：

(1) 两个原边绕组串联，两个副边串联  $K=10$

$$\text{原边额定电流 } I_{1N} = 10000/2200 = 4.545 A$$

$$\text{副边额定电流 } I_{2N} = 10000/220 = 45.45 A$$

(2) 两个原边绕组串联，两个副边并联  $K=20$

$$\text{原边额定电流 } I_{1N} = 10000/2200 = 4.545 A$$

$$\text{副边额定电流 } I_{2N} = 10000/110 = 90.91 A$$

(3) 两个原边绕组并联，两个副边串联  $K=5$

$$\text{原边额定电流 } I_{1N} = 10000/1100 = 9.09 A$$

$$\text{副边额定电流 } I_{2N} = 10000/220 = 45.45 A$$

(4) 两个原边绕组并联，两个副边串联  $K=10$

$$\text{原边额定电流 } I_{1N} = 10000/1100 = 9.09 A$$

$$\text{副边额定电流 } I_{2N} = 10000/110 = 90.91 A$$

### 2-3 解：

$$(1) I_{1N1} = S_N / \sqrt{3} U_{1N} = 28.87 A \quad I_{1N\Phi} = I_{1N1} / \sqrt{3} = 16.67 A$$

$$I_{1N2} = S_N / \sqrt{3} U_{2N} = 5 * 10^5 / \sqrt{3} * 400 = 721.69 A$$

$$(2) k = U_{1N} / U_{2N} = N_1 / N_2 \quad \sqrt{3} * 1000 / 400 = 960 / N_2$$

$$\therefore N_2 = 22 \quad E = U_{2N\Phi} / N = 400 / 22 \sqrt{3} = 10.5 V$$

$$(3) E_1 = \sqrt{2} \pi f N_1 \phi_m = \sqrt{2} \pi f N_1 B_m S \quad E_1 = \sqrt{2} \pi f N_1 \phi_m = \sqrt{2} \pi f N_1 B_m S$$

$$\therefore S = 10^4 / (\sqrt{2} \pi * 50 * 1.4 * 960) = 335 \text{ cm}^2$$

$$(4) S_1 = I_{1N\Phi} / 3 = 16.67 / 3 = 5.56 \text{ mm}^2 \quad S_2 = I_{2N\Phi} / 3 = 721.69 / 3 = 240.6 \text{ mm}^2$$

### 2-5

$$\text{解： } I_{1N} = S_N / U_{1N} = 10000 / 2200 = 4.55 A, I_{2N} = 45.5 A$$

$$r_{1*} = r_1 \frac{I_{1N}}{U_{1N}} = 3.6 * 4.55 / 2200 = 0.00744$$

$$r_{2*} = r_2 \frac{I_{2N}}{U_{2N}} = 0.036 * 45.5 / 220 = 0.00744$$

$$r_m = P_{Fe} / I_m^2 = P_{Fe} / I_0 = 1352.49 \quad r_{m*} = r_m \frac{I_{1N}}{U_{1N}} = 2.79$$

$$X_k = X_1 + X_2' = 26.2 \quad \text{假设 } X_1 = X_2'$$

$$X_{1*} = 13 * 4.55 / 2200 = 0.0269, X_{2*} = X_2' = 4.55 / 2200 = 0.0269$$

$$Z_m = \frac{U_m}{I_m} = 9670.33 \Omega$$

$$X_m = \sqrt{Z_m^2 - r_m^2} = 9575.28 \Omega, \quad X_{m*} = X_m \frac{I_m}{U_{1m}} = 9575.28 * 4.55 / 2200 = 19.8 \Omega$$

2-7

解:

$$(1) \text{高压侧 } U_{1NI} = 10000V, U_{1N\varphi} = \frac{U_{1NI}}{\sqrt{3}} = 5773.5$$

$$I_{1NI} = I_{1N\varphi} = \frac{S_N}{U_{1NI} \sqrt{3}} = 103.92 A \quad Z_k = \frac{u_k^* U_{1N\varphi}}{I_k} = \frac{4.5\% * 5773.5}{103.92} = 2.5 \Omega$$

$$r_k = \frac{P_{kN}}{3 I_{N\varphi}^2} = \frac{22000}{3 * 103.92^2} = 0.679 \Omega, X_k = \sqrt{Z_k^2 - r_k^2} = 2.41 \Omega$$

$$I_{2NI} = I_{2N\varphi} = \frac{S_N}{U_{2NI} \sqrt{3}} = 2598.08 A$$

$$I_0 = 0.045 I_{2N\varphi} = 0.0458 * 2598.08 = 116.91 A$$

$$k = \frac{U_{1N\varphi}}{U_{2N\varphi}} = 25$$

折算到一次侧的励磁电阻和励磁电抗及励磁阻抗如下:

$$r_m = k^2 * \frac{P_0}{3 I_0^2} = 103.65 \Omega, Z_m = k^2 * \frac{U_0}{I_0} = k^2 * \frac{U_{2N\varphi}}{I_0} = 1234.6 \Omega, X_m = 1230.24 \Omega$$

利用近似等效电路进行计算：

$$\dot{I}'_2 = \dot{I}_m - \dot{I}_1 = \frac{5773.5}{103.65 + j1230.24} - 103.92(0.8 - j0.6) = 100.87 \angle 145.11^\circ \quad , \text{ 归算前的}$$

$$I_2 = 25I_{1N} = 2521.75A$$

$$\dot{U}'_2 = \dot{U}_1 - \dot{I}'_2 Z_k = \dot{U}_1 - \dot{I}'_2 (r_k + jX_k) = 5773.5 \angle 0^\circ - \dot{I}'_2 (r_k + jX_k) = 5580 \angle -1.64^\circ \quad , \text{ 归算前的}$$

$$U_2 = 223.2V$$

$$(2) \text{ 由前面的计算值求电压变化率为: } \Delta U\% = (1 - U_{2*}) * 100\% = 3.35\%$$

由公式近似求电压变化率为：

$$\Delta U\% = (r_{k*} \cos \theta_2 + X_{k*} \sin \theta_2) * 100\% = (0.012 * 0.836 + 0.043 * 0.549) 100\% = 3.36\%$$

$$\theta_2 = -1.64^\circ - (-34.92^\circ) = 33.28^\circ$$

## 2-8

解：高压侧 Y 连接额定线电压  $U_{1NI} = 6300V$ ，额定相电压  $U_{1N\phi} = 3637.31V$

$$I_{1N\phi} = I_{1NI} = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_{1N}} = 29.326A$$

$$\text{低压侧 } U_{2N\phi} = U_{2NI} = 400V, \quad I_{2NI} = 461.89A, \quad I_{2N\phi} = \frac{I_{2NI}}{\sqrt{3}}$$

$$\text{空载时低压侧 } I_{20I} = 27.7A \quad I_{20\phi} = \frac{I_{20I}}{\sqrt{3}} = 15.993A$$

$$\text{激磁阻抗: } r_m = \frac{P_0}{3I_{20\phi}^2} = 1.89\Omega, Z_m = \frac{U_{2N\phi}}{I_{20\phi}} = 25.01\Omega, X_m = 24.94\Omega$$

$$\text{低压侧阻抗基值: } Z_{2b} = \frac{u_{2N\phi}}{I_{2N\phi}} = 1.5\Omega$$

$$r_{m*} = r_m / Z_{2b} = 1.26, X_{m*} = 24.94 / 1.5 = 16.63, Z_{m*} = 1.26 + j16.63$$

$$\text{短路实验高压: } Z_k = \frac{U_k}{\sqrt{3}I_k} = 5.596\Omega, r_k = \frac{P_k}{3I_k^2} = 2.213\Omega, X_k = 5.14\Omega$$

$$\text{高压侧阻抗基值: } Z_{1b} = \frac{u_{1N\varphi}}{I_{1N\varphi}} = 124.03\Omega$$

$$r_{k*} = r_k / Z_{1b} = 0.0178, X_{k*} = 0.0414, Z_{k*} = 0.0178 + j0.0414$$

$$(3) \quad r_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{400 / \sqrt{3}}{461.89} = 0.5\Omega$$

2-9

(1) 第一步，计算高压侧和低压侧的额定相电压和额定相电流。

高压侧 Y 连接额定线电压  $U_{1NI} = 110000V$ ，额定相电压  $U_{1N\varphi} = 63508.53V$

$$I_{1N\varphi} = I_{1NI} = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_{1N}} = 656.09A$$

$$\text{低压侧 } U_{2N\varphi} = U_{2NI} = 11000V, \quad I_{2NI} = 6560.99A, \quad I_{2N\varphi} = \frac{I_{2NI}}{\sqrt{3}} = 3788.10A$$

$$\text{空载时低压侧 } I_{20I} = 0.02I_{2NI} = 131.22A \quad I_{20\varphi} = \frac{I_{20I}}{\sqrt{3}} = 75.76A$$

$$\text{激磁阻抗: } r_m = \frac{P_0}{3I_{20\varphi}^2} = 7.72\Omega, Z_m = \frac{U_{2N\varphi}}{I_{20\varphi}} = 145.19\Omega, X_m = 144.98\Omega$$

$$\text{低压侧阻抗基值: } Z_{2b} = \frac{u_{2N\varphi}}{I_{2N\varphi}} = 2.90\Omega$$

$$r_{m*} = r_m / Z_{2b} = 2.66, X_{m*} = 144.98 / 2.90 = 49.93, Z_{m*} = 2.66 + j49.93$$

$$\text{短路实验高压: } Z_k = \frac{U_k}{\sqrt{3}I_k} = \frac{U_{k*} \times U_{1NI}}{\sqrt{3}I_{1NI}} = 10.16\Omega, r_k = \frac{P_k}{3I_k^2} = 0.46\Omega, X_k = 10.15\Omega$$

$$\text{高压侧阻抗基值: } Z_{1b} = \frac{u_{1N\varphi}}{I_{1N\varphi}} = 96.8\Omega$$

$$r_{k*} = r_k / Z_{1b} = 0.0048, X_{k*} = 0.1049, Z_{k*} = 0.0048 + j0.1049$$

(2)

$$\dot{U}_{2*} = U_{2N*} \angle 0^\circ = 1 + j0$$

$$\text{则 } \dot{I}_{2*} = \dot{I}_{2N*} \angle -36.87^\circ = 0.8 - j0.6$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_{1*} &= \dot{U}_{2*} + \dot{I}_{2*}(r_{k*} + jx_{k*}) = 1 + (0.8 - j0.6) \times (0.0048 + j0.1049) \\ &= 1.06678 + j0.08104 = 1.0699 \angle 4.34^\circ \end{aligned}$$

$$U_1 = 117.69 \text{ kV}$$

$$\dot{I}_{m*} = \frac{\dot{U}_{1*}}{Z_{m*}} = \frac{1.0699 \angle 4.34^\circ}{2.66 + j49.93} = 0.0214 \angle -82.61^\circ = 0.00275 - j0.212$$

$$\dot{I}_{1*} = \dot{I}_{m*} + \dot{I}_{2*} = 0.00275 - j0.212 + 0.8 - j0.6 = 0.80275 - j0.6212 = 1.015 \angle -37.73^\circ$$

$$I_1 = 1.015 \times 125000 / (\sqrt{3} \times 110) = 665.92 (A)$$

(3)按定义计算  $\Delta U = 6.99\%$ ,  $\eta = 99.24\%$ ,

按公式计算  $\Delta U = 6.678\%$ ,  $\eta = 99.27\%$

(4)最大效率是的负载系数  $\beta_m = 0.4708$ , 最大效率  $\eta_m = 99.44\%$