

# 第6章 时序逻辑电路

# 教学内容

§ 6.1 概述

§ 6.2 时序逻辑电路的分析方法

§ 6.3 若干常用的时序逻辑电路

§ 6.4 时序逻辑电路的设计方法

# 教学要求

## 一. 重点掌握的内容:

- (1) 时序逻辑电路的概念及电路结构特点;
- (2) 同步时序电路的一般分析方法;
- (3) 同步计数器的一般分析方法;
- (4) 会用置零法和置数法构成任意进制计数器。

## 二. 一般掌握的内容:

- (1) 同步、异步的概念, 电路现态、次态、有效状态、无效状态、有效循环、无效循环、自启动的概念, 寄存的概念;
- (2) 同步时序逻辑电路设计方法。

# 6.1 概述

## 一、组合电路与时序电路的区别

1. 组合电路： 电路的输出只与电路的输入有关，  
与电路的**前一时刻**的状态无关。


2. 时序电路：

电路在某一给定时刻的输出 { 取决于该时刻电 由触发器保存  
还取决于**前一时刻**电路的状态

时序电路：组合电路 + 触发器

电路的状态与**时间**顺序有关

例：串行加法器，两个多位数从低位到高位逐位相加

 

时序逻辑电路结构特点：

①包含存储电路和组合

②存储器状态和输入变量共同决定输出

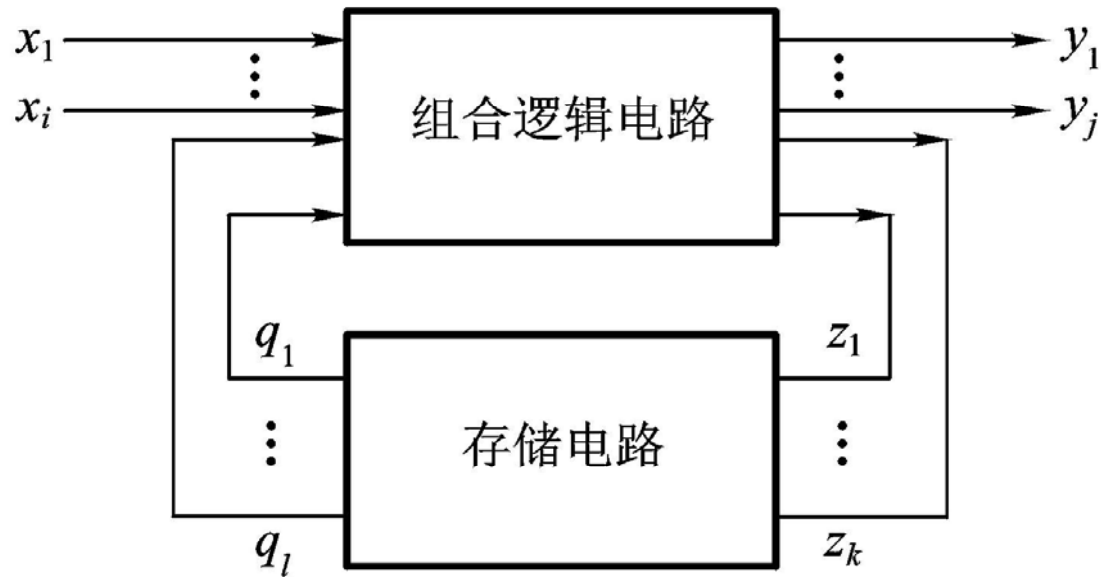


Fig6. 1. 2 时序逻辑电路的结构框图

时序电路在任何时刻的稳定输出，**不仅**与该时刻的输入信号有关，**而且**还与电路原来的状态有关。

构成**时序逻辑电路**的基本单元是**触发器**。

可以用三个方程组来描述：

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, \Lambda, x_i, q_1, q_2, \Lambda, q_l) \\ \vdots \\ y_j = f_j(x_1, x_2, \Lambda, x_i, q_1, q_2, \Lambda, q_l) \end{cases} \Rightarrow \text{输出方程 } Y = F(X, Q)$$

$$\begin{cases} z_1 = g_1(x_1, x_2, \Lambda, x_i, q_1, q_2, \Lambda, q_l) \\ \vdots \\ z_k = g_k(x_1, x_2, \Lambda, x_i, q_1, q_2, \Lambda, q_l) \end{cases} \Rightarrow \text{驱动方程 } Y = G(X, Q)$$

$$\begin{cases} q_1^* = h_1(z_1, z_2, \Lambda, z_k, q_1, q_2, \Lambda, q_l) \\ \vdots \\ q_l^* = h_l(z_1, z_2, \Lambda, z_k, q_1, q_2, \Lambda, q_l) \end{cases} \Rightarrow \text{状态方程 } Q^* = H(Z, Q)$$

## 二、时序逻辑电路的分类：

按动作特点可分为

### 同步时序逻辑电路

所有触发器状态的变化都是在  
**同一时钟信号**操作下**同时**发生。

### 异步时序逻辑电路

触发器状态的变化**不是同时**发生。



Mealy型

$$Y = F(X, Q)$$

与  $X$ 、 $Q$  有关

Moore型

$$Y = F(Q)$$

仅取决于电路状态

按输出特点可分为

米利型时序逻辑电路 Mealy型

输出不仅取决于存储电路的状态，而且还决定于电路当前的输入。

穆尔型时序逻辑电路 Moore型

输出仅决定于存储电路的状态，与电路当前的输入无关。

### 三、时序逻辑电路的功能描述方法

逻辑方程组

状态表

卡诺图

状态图

状态机流程图 (**State Machine Chart**)

时序图

逻辑图

## 1. 逻辑方程组

**输出方程：** 输出变量的逻辑表达式。

**驱动方程：**（激励方程）触发器输入信号的逻辑表达式。

**状态方程：**（次态方程）次态输出的逻辑表达式。

驱动方程代入触发器特性方程得状态方程。

**时钟方程：** 控制时钟CLK的逻辑表达式。

## 2. 状态表


反映输出 $Z$ 、次态 $Q^*$ 与输入 $X$ 、现态 $Q$ 之间关系的表格。

次态/输出 现态	输入 $X$	
		$Q^* / Z$
$Q$		

$X$	现态	次态 $Q^*$	输出

### 3. 状态图

反映时序电路状态转换规律，及相应输入、输出取值关系的图形。

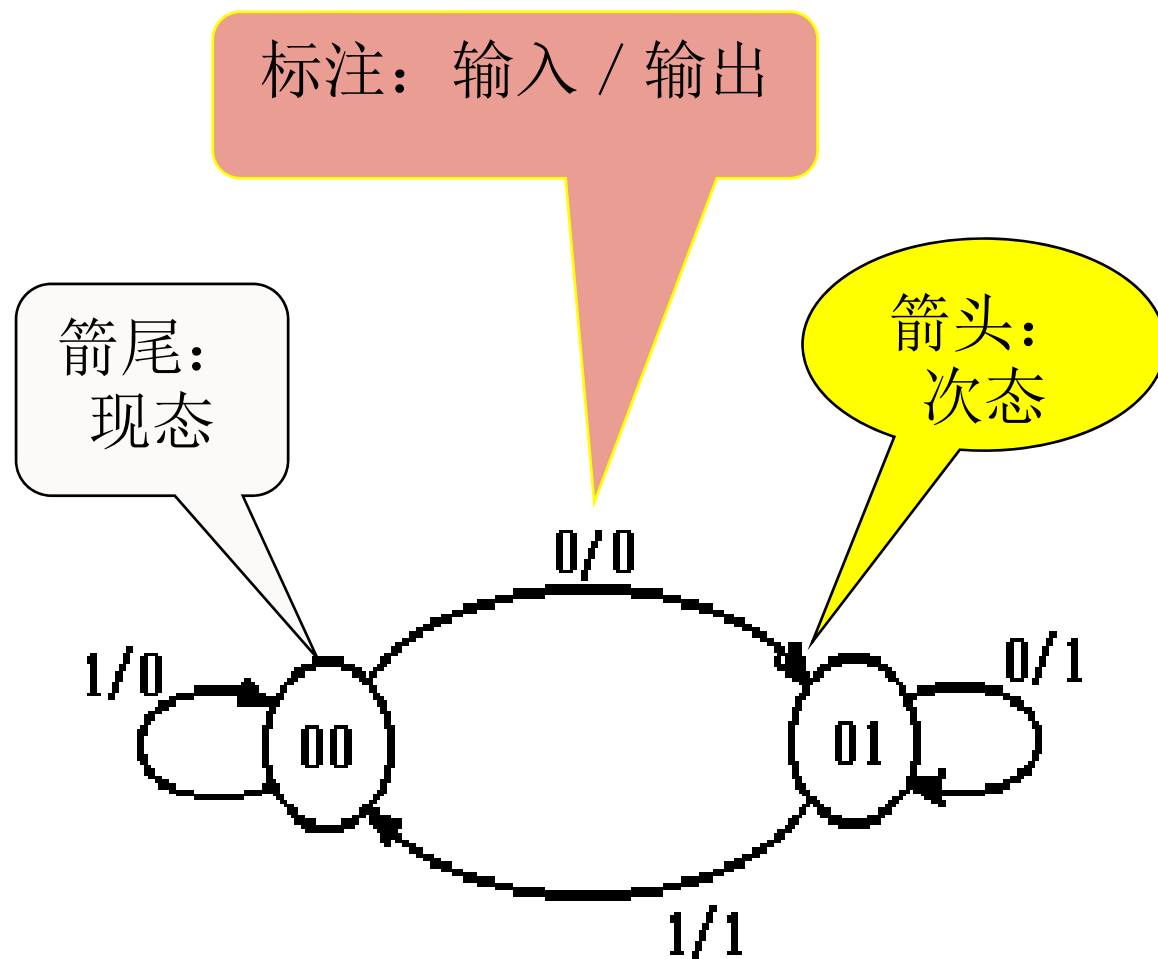


## 4. 时序图

时序图又叫**工作波形图**，它用波形的形式形象地表达了输入信号、输出信号、电路的状态等的取值在时间上的对应关系。


这四种方法从不同侧面突出了时序电路逻辑功能的特点，它们在本质上是相同的，可以互相转换。

## 6.2 时序逻辑电路的分析方法

时序电路的分析步骤：

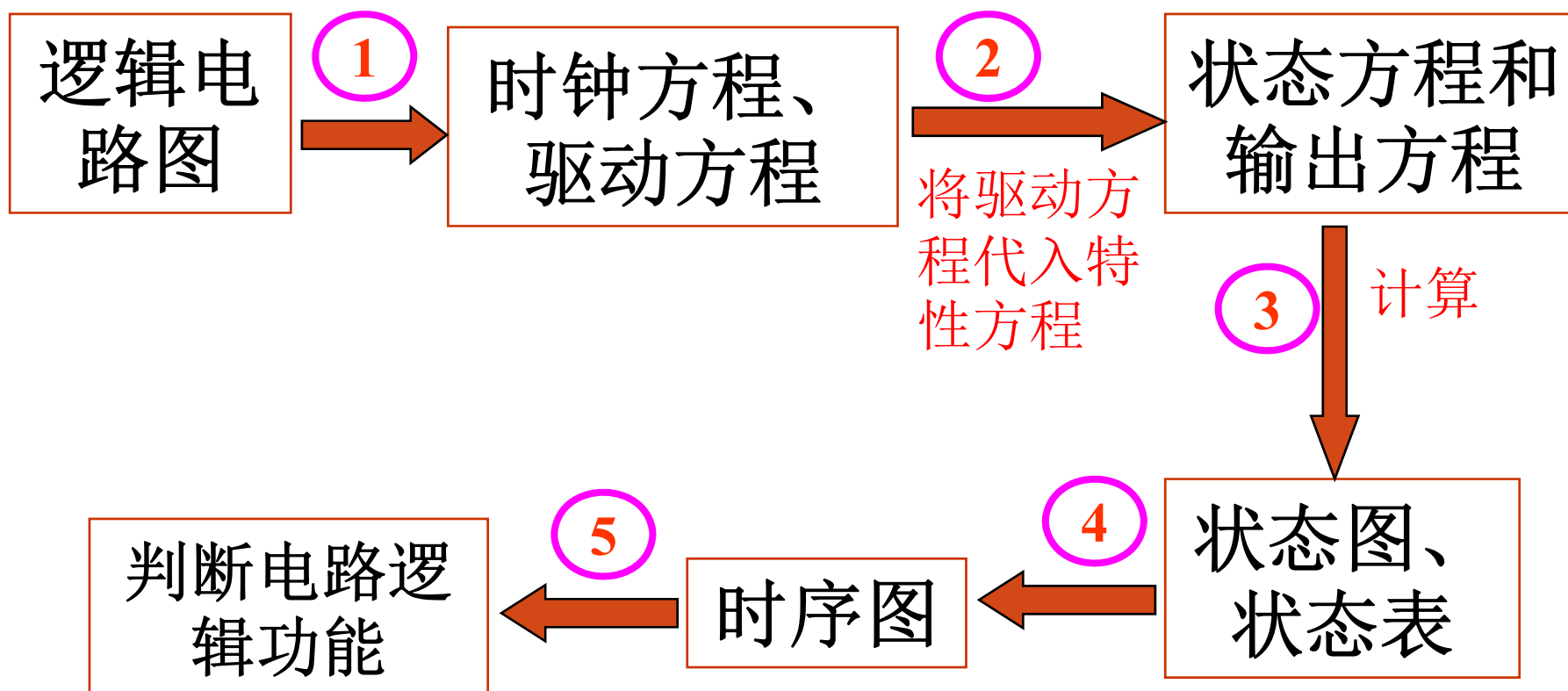

### 例6.2.1

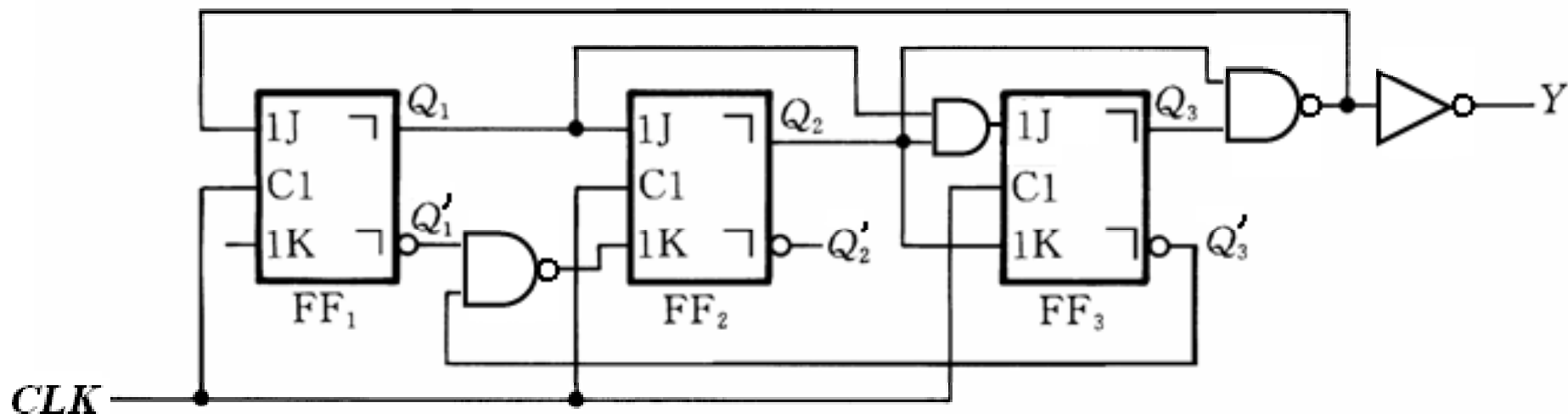

解：①写方程组

$$\begin{array}{l} \text{驱动方程} \end{array} \left\{ \begin{array}{ll} J_1 = (Q_2 \cdot Q_3)' & K_1 = 1 \\ J_2 = Q_1 & K_2 = (Q_1' \cdot Q_3')' \\ J_3 = Q_1 \cdot Q_2 & K_3 = Q_2 \end{array} \right.$$



同步时序电路，时钟方程省去。

输出方程  $Y = Q_2 \cdot Q_3$

## ②求状态方程

将驱动方程代入JK触发器的特性方程

$Q^* = JQ' + K'Q$  中得电路的状态方程:

$$\begin{cases} Q_1^* = J_1 Q_1' + K_1' Q_1 = (Q_2 \cdot Q_3)' \cdot Q_1' \\ Q_2^* = J_2 Q_2' + K_2' Q_2 = Q_1 \cdot Q_2' + Q_1' \cdot Q_3' \cdot Q_2 \\ Q_3^* = J_3 Q_3' + K_3' Q_3 = Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3' + Q_2' \cdot Q_3 \end{cases}$$


### ③计算、列状态转换表

现 态			次			Y
$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_3^*$	$Q_2^*$	$Q_1^*$	
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
					0	0
					0	1
					0	1


$$\begin{cases} Q_1^* = (Q_2 \cdot Q_3)' \cdot Q_1' \\ Q_2^* = Q_1 \cdot Q_2' + Q_1' \cdot Q_3' \cdot Q_2 \\ Q_3^* = Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3' + Q_2' \cdot Q_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q_1^* = (Q_2 \cdot Q_3)' \cdot Q_1' \\ Q_2^* = Q_1 \cdot Q_2' + Q_1' \cdot Q_3' \cdot Q_2 \\ Q_3^* = Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3' + Q_2' \cdot Q_3 \end{cases}$$


## 画状态转换图

 

现 态			次 态			输 出
$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_3^*$	$Q_2^*$	$Q_1^*$	$Y$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1

 


#### ④作时序图

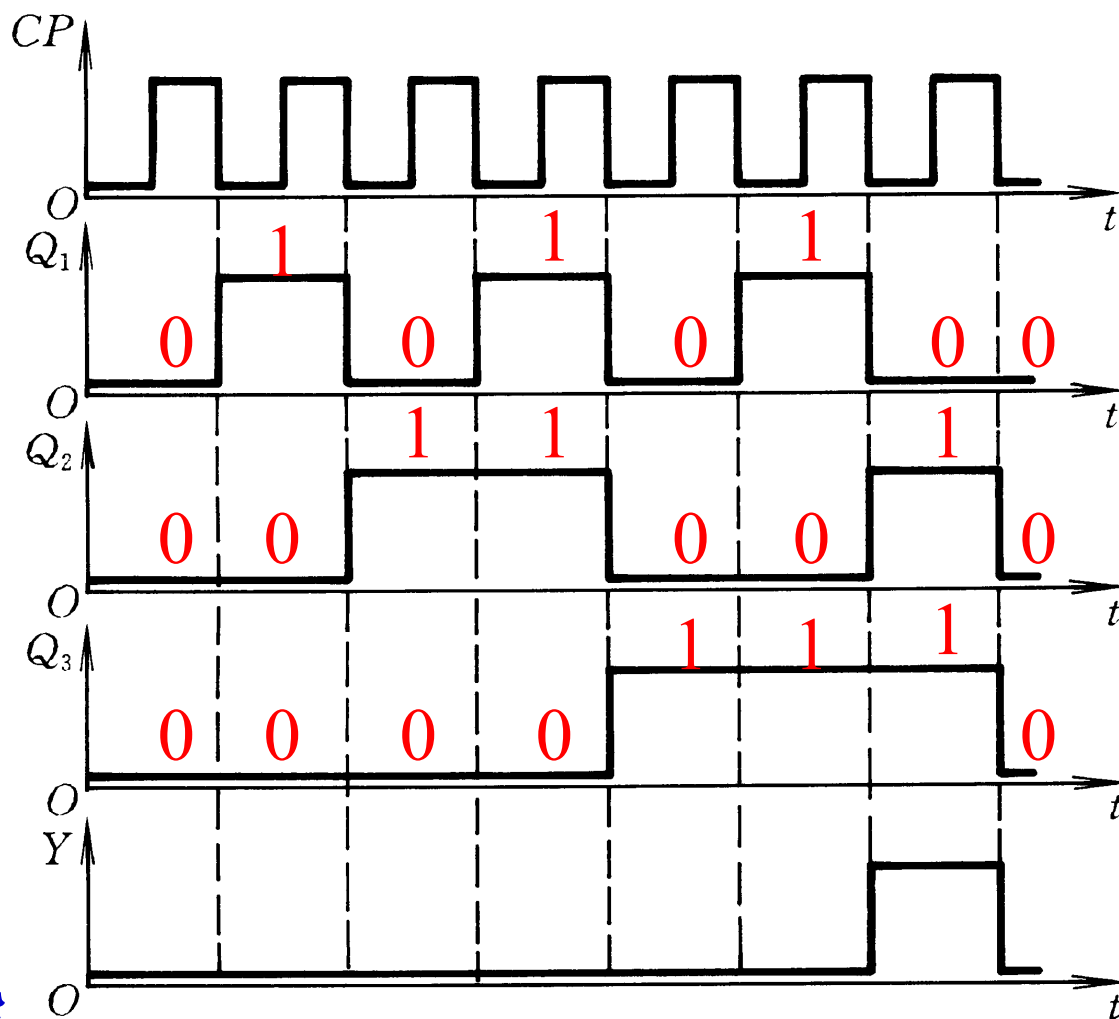

#### ⑤说明电路功能

这是一个同步七进制加法计数器，能自启动。

### 例6.2.3

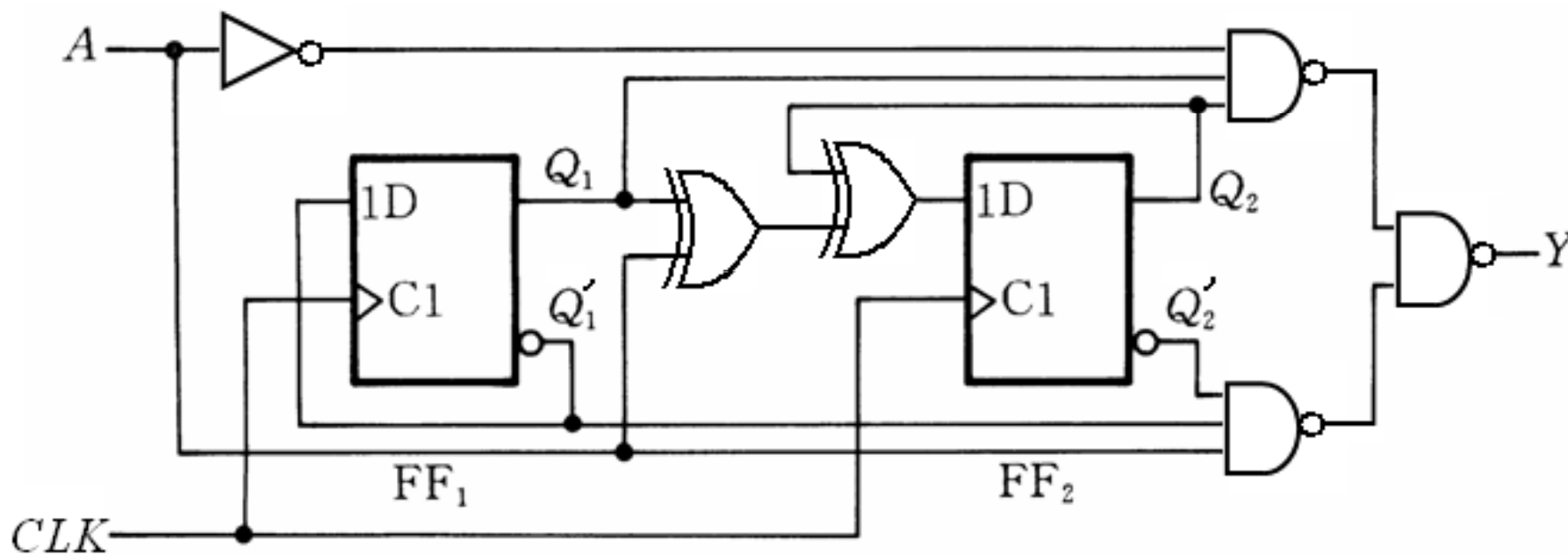


解: ①写方程式

驱动方程

$$\begin{cases} D_1 = Q'_1 \\ D_2 = A \oplus Q_1 \oplus Q_2 \end{cases}$$

## ②求状态方程

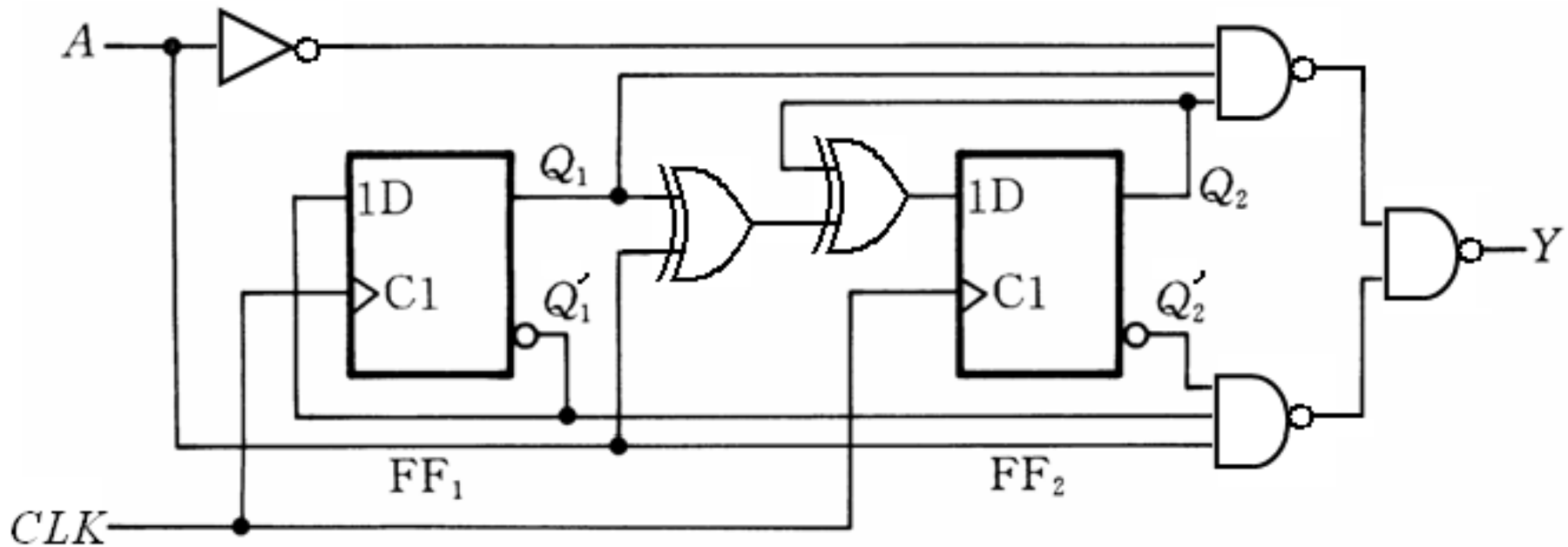

## 输出方程

$$Y = ((A'Q_1Q_2)') \cdot (AQ_1'Q_2')' = A'Q_1Q_2 + AQ_1'Q_2'$$

③计算、  
列状态转  
换表

$$Y = A'Q_1Q_2 + AQ_1'Q_2'$$

输入	现态	次态		输出
		$Q_2^*$	$Q_1^*$	$Y$
A	$Q_1$			
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
			0	1
			1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

$$\begin{cases} Q_1^* = Q_1' \\ Q_2^* = A \oplus Q_1 \oplus Q_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q_1^* = D_1 = Q_1' \\ Q_2^* = D_2 = A \oplus Q_1 \oplus Q_2 \end{cases}$$

$$Y = A'Q_1Q_2 + AQ_1'Q_2'$$


转换条件

电路状态

转换方向

A/Y


$Q_2Q_1$

 

输入	现 态		次 态		输出
A	$Q_2$	$Q_1$	$Q_2^*$	$Q_1^*$	Y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0



#### ④作时序图

 


#### ⑤说明电路功能

$A=0$ 时是四进制加法计数器；

$A=1$ 时是四进制减法计数器。

## \*6.2.3 异步时序逻辑电路的分析方法

例

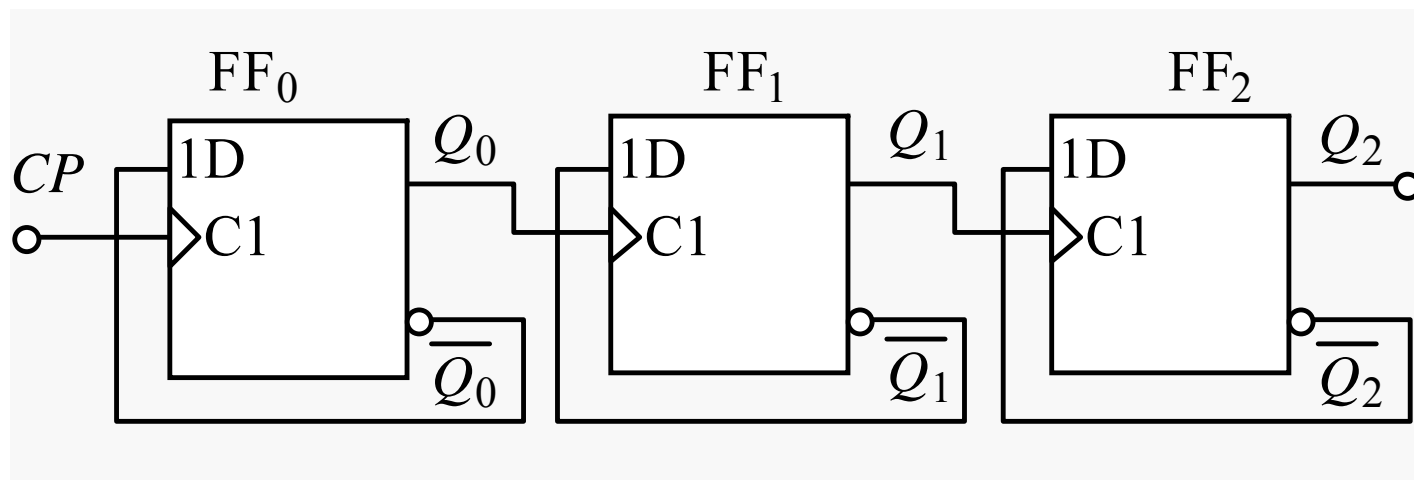

1

异步时序电路，时钟方程：

$$CP_2 = Q_1, \quad CP_1 = Q_0, \quad CP_0 = CP$$

电路没有单独的输出，为穆尔型时序电路。

驱动方程：

$$D_2 = \overline{Q_2}^n, \quad D_1 = \overline{Q_1}^n, \quad D_0 = \overline{Q_0}^n$$

写方程式

2

## 求状态方程

D触发器的特性方程：

$$Q^{n+1} = D$$

将各触发器的驱动方程代入，即得电路的状态方程：

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = D_2 = \overline{Q_2}^n & Q_1 \text{上升沿时刻有效} \\ Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{Q_1}^n & Q_0 \text{上升沿时刻有效} \\ Q_0^{n+1} = D_0 = \overline{Q_0}^n & \text{CP上升沿时刻有效} \end{cases}$$

3

# 计算、列状态表

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} & Q_1 \uparrow \\ Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} & Q_0 \uparrow \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} & CP \uparrow \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = 1 \text{ 不变} \\ Q_1^{n+1} = 1 \text{ 不变} \\ Q_0^{n+1} = \overline{1} = 0, CP \uparrow \end{cases}$$

现 态	次 态	注
$Q_2^n \ Q_1^n \ Q_0^n$	$Q_2^{n+1} \ Q_1^{n+1} \ Q_0^{n+1}$	时钟条件
0 0 0	1 1 1	$CP_0 \ CP_1 \ CP_2$
0 0 1	0 0 0	$CP_0$
0 1 0	0 0 1	$CP_0 \ CP_1$
0 1 1	0 1 0	$CP_0$
1 0 0	0 1 1	$CP_0 \ CP_1 \ CP_2$
1 0 1	1 0 0	$CP_0$
1 1 0	1 0 1	$CP_0 \ CP_1$
1 1 1	1 1 0	$CP_0$

4

## 画状态图、时序图

排列顺序:  $Q_2^n Q_1^n Q_0^n \rightarrow$ 

000 ← 001 ← 010 ← 011

↓

↑

111 → 110 → 101 → 100

(a) 状态图

 $CP$   $Q_0$   $Q_1$   $Q_2$  

(b) 时序图

5

## 电路功能

由状态图可以看出, 在时钟脉冲  $CP$  的作用下, 电路的8个状态按递减规律循环变化, 即:

000 → 111 → 110 → 101 → 100 → 011 → 010 → 001 → 000 → ...

电路具有递减计数功能, 是一个3位二进制异步减法计数器。

## 6.3 若干常用的时序逻辑电路

### 寄存器和移位寄存器

#### 一、寄存器

在数字电路中，用来存放二进制数据或代码的电路称为寄存器。

寄存器是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储1位二进制代码，存放 $n$ 位二进制代码的寄存器，需用 $n$ 个触发器来构成。


(1) 清零。  $R'_D = 0$ ，异步清零。即有：

$$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 0000$$

(2) 送数。  $R'_D = 1$  时， $CLK$ 上升沿送数。即有：

$$Q_3^* Q_2^* Q_1^* Q_0^* = D_3 D_2 D_1 D_0$$

 
(3) 保持。在  $R'_D = 1$  、 $CLK$ 上升沿以外时间，寄存器内容将保持不变。



## 二、移位寄存器


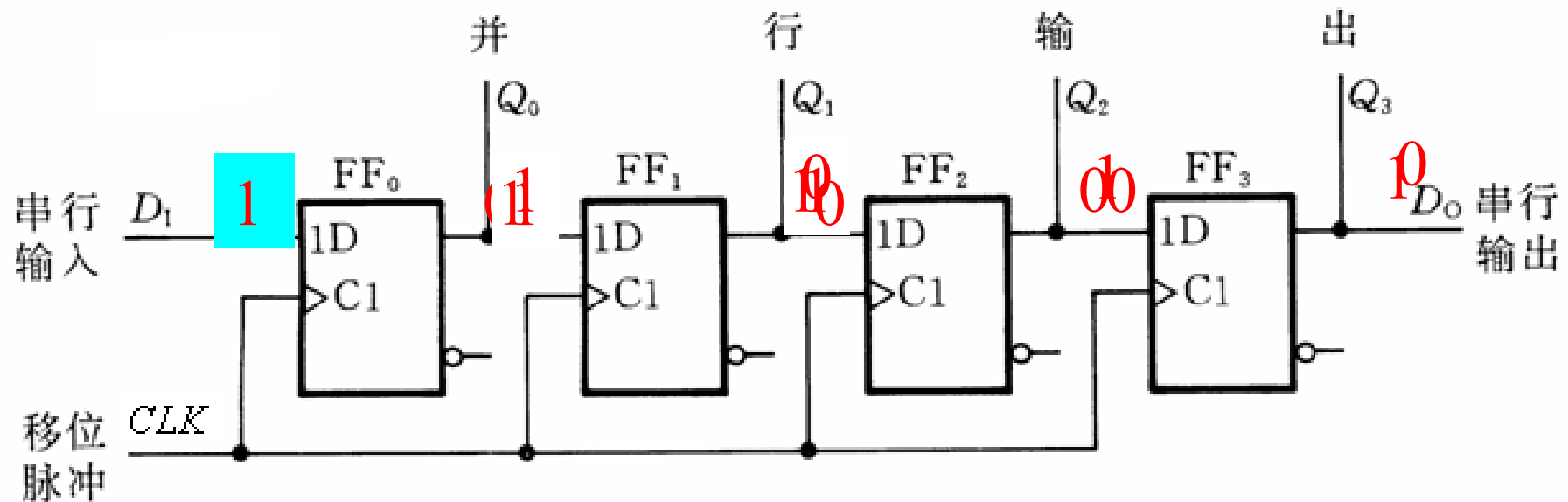
### 单向移位寄存器

$$Q_0^* = D_i, Q_1^* = Q_0, Q_2^* = Q_1, Q_3^* = Q_2$$



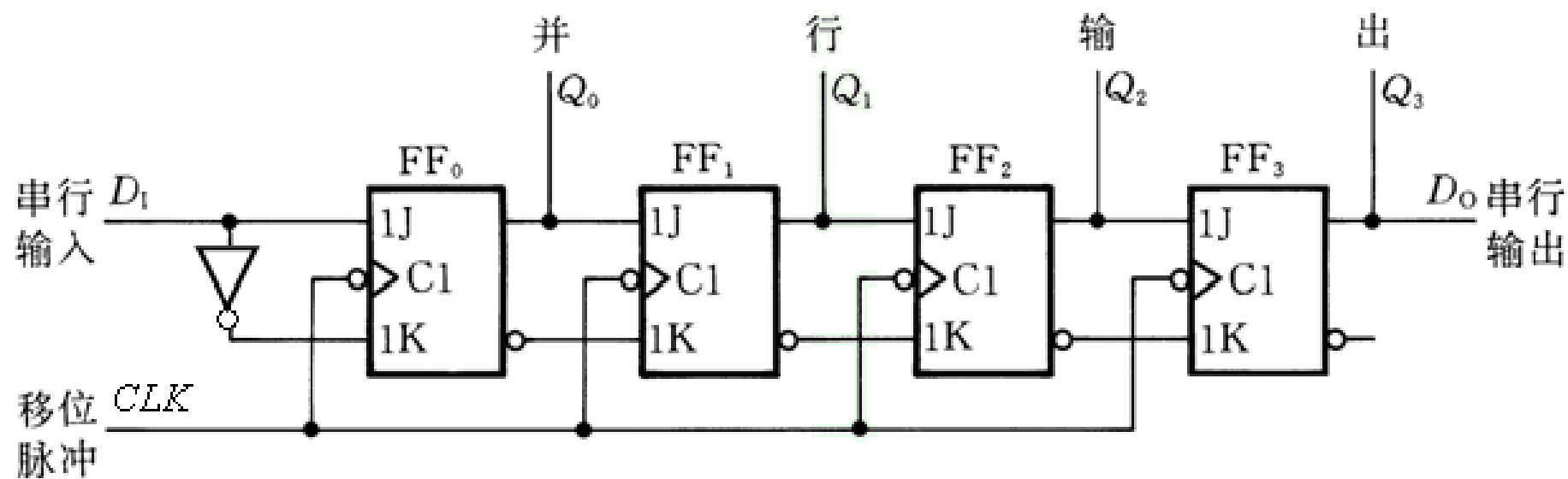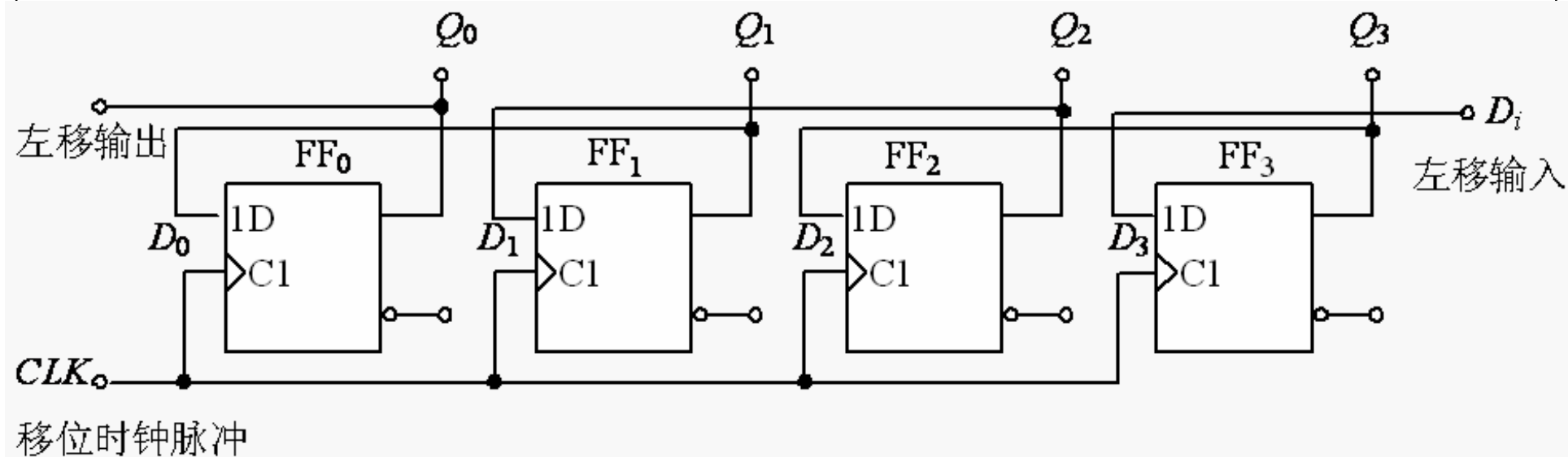首先将4位数据并行置入移位寄存器的4个触发器中，经过4个CP,4位代码将从串行输出端依次输出，实现数据的并行—串行转换。







## 单向移位寄存器具有以下主要特点：

- （1）单向移位寄存器中的数码，在 $CLK$ 脉冲操作下，可以依次右移或左移。
- （2） $n$ 位单向移位寄存器可以寄存 $n$ 位二进制代码。 $n$ 个 $CLK$ 脉冲即可完成串行输入工作，此后可从 $Q_0 \sim Q_{n-1}$ 端获得并行的 $n$ 位二进制数码，再用 $n$ 个 $CLK$ 脉冲又可实现串行输出操作。
- （3）若串行输入端状态为0，则 $n$ 个 $CLK$ 脉冲后，寄存器便被清零。

## 双向移位寄存器

 


(a) 引脚排列图

 


(b) 逻辑功能示意图

$R'_D$	$S_1$	$S_0$	$CLK$	工作状态
0	×	×	×	异步清零
1	0	0	×	保持
1	0	1	↑	右移
1	1	0	↑	左移
1	1	1	×	并行输入

## 2片74LS194A接成8位双向移位寄存器

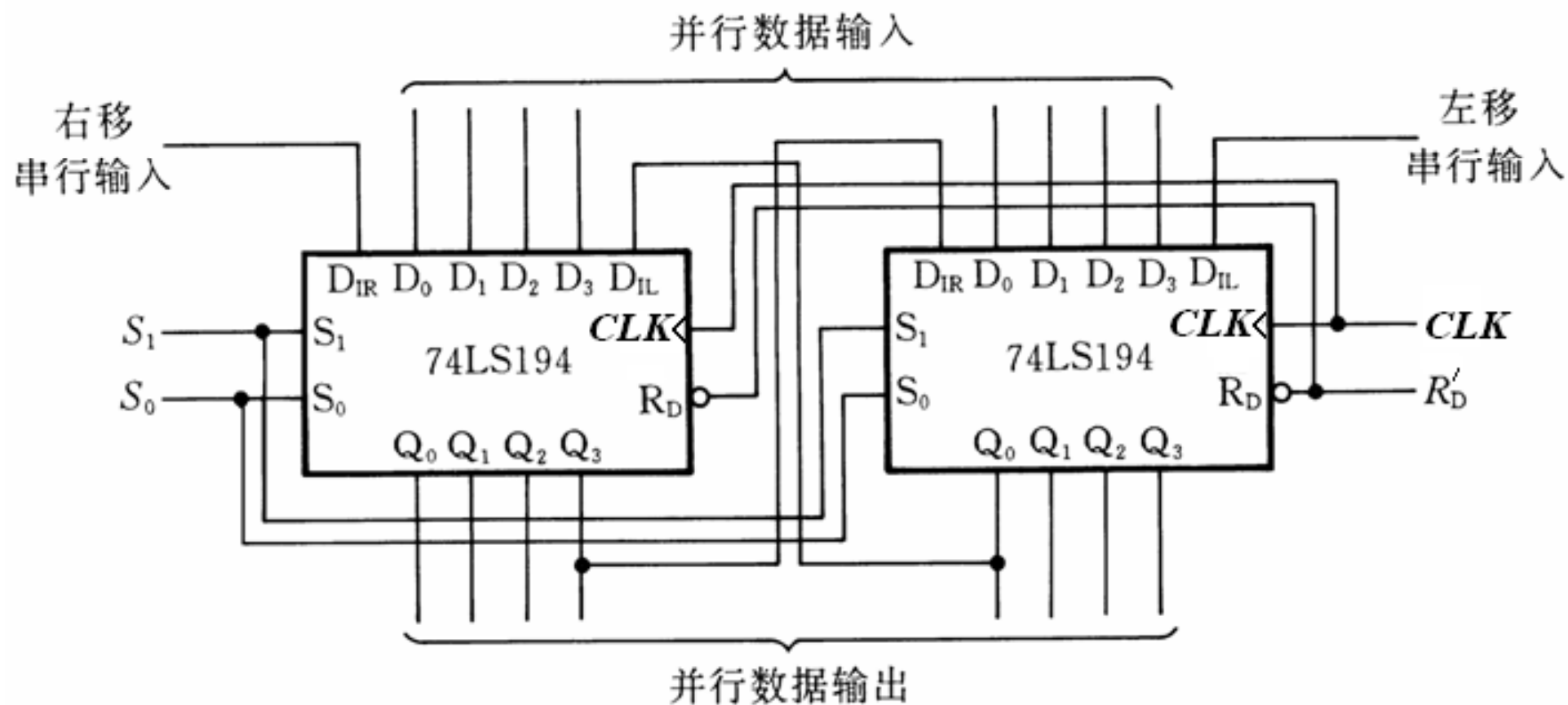

## 用双向移位寄存器74LS194组成节日彩灯控制电路

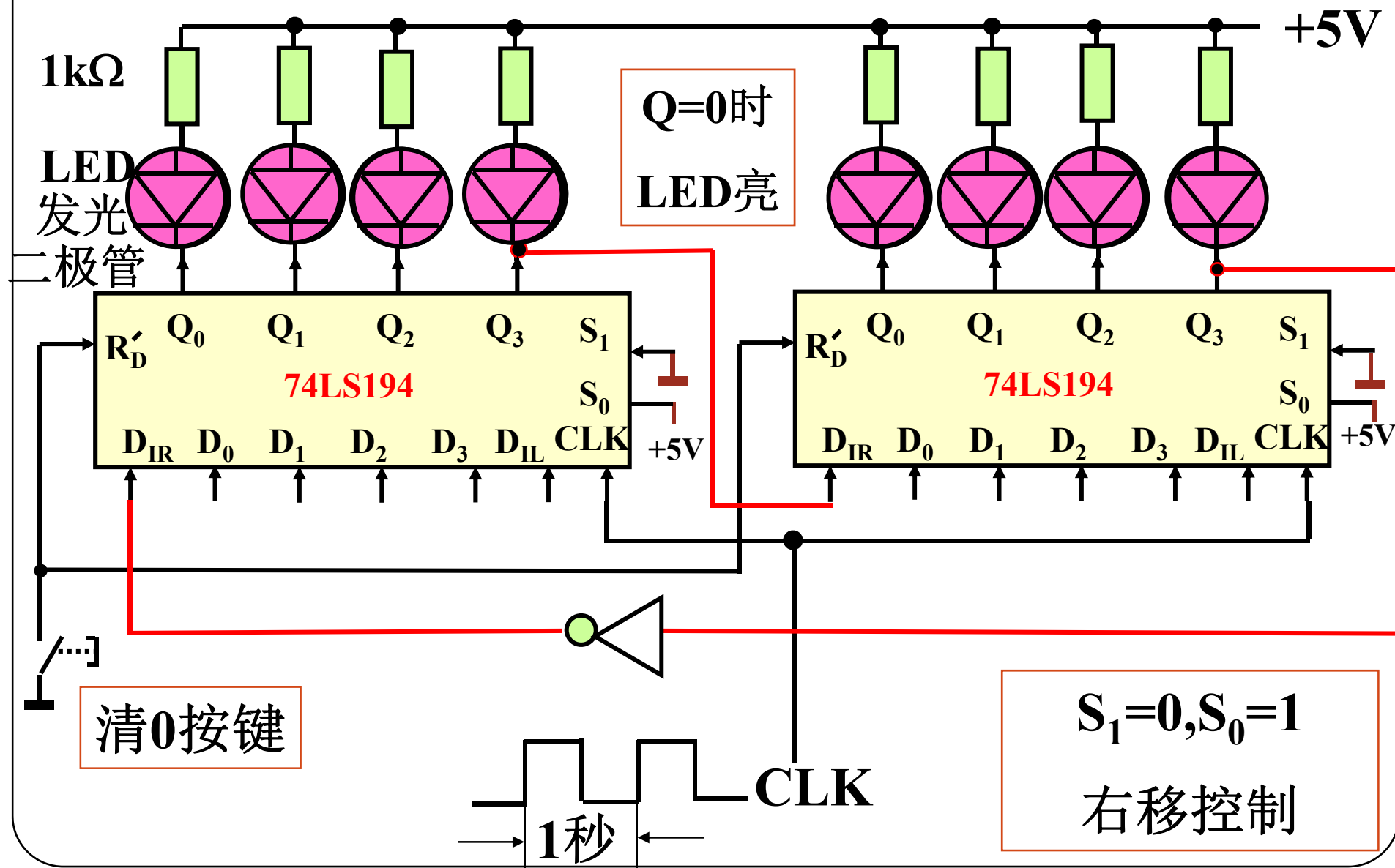

## 本节小结:

寄存器是用来存放二进制数据或代码的电路，是一种基本时序电路。任何现代数字系统都必须把需要处理的数据和代码先寄存起来，以便随时取用。

## 本节小结:

寄存器分为基本寄存器和移位寄存器两大类。基本寄存器的数据只能并行输入、并行输出。移位寄存器中的数据可以在移位脉冲作用下依次逐位右移或左移，数据可以并行输入、并行输出，串行输入、串行输出，并行输入、串行输出，串行输入、并行输出。

## 本节小结:

寄存器的应用很广，特别是移位寄存器，不仅可将串行数码转换成并行数码，或将并行数码转换成串行数码，还可以很方便地构成移位寄存器型计数器和顺序脉冲发生器等电路。




## 计数器

在数字电路中，能够记忆输入脉冲个数的电路称为计数器。

- 用于计数、分频、定时、产生节拍脉冲等

## 分类:

 

# 计数器

## 同步计数器

二进制计数器

加法计数器

减法计数器

可逆计数器

十进制计数器

加法计数器

减法计数器

可逆计数器

N进制计数器

.

## 异步计数器

二进制计数器

.

十进制计数器

.

N进制计数器

.

.


.

# 一、同步计数器



**$n$ 位二进制同步加法计数器的电路连接规律:**

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{驱动方程} \left\{ \begin{array}{l} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = Q_0 \\ J_2 = K_2 = Q_1 Q_0 \\ \Lambda \quad \Lambda \\ J_{n-1} = K_{n-1} = Q_{n-2} Q_{n-3} \Lambda Q_1 Q_0 \end{array} \right. \\ \text{输出方程} \quad C = Q_{n-1} Q_{n-2} \Lambda Q_1 Q_0 \end{array} \right.$$

**图6.3.8**

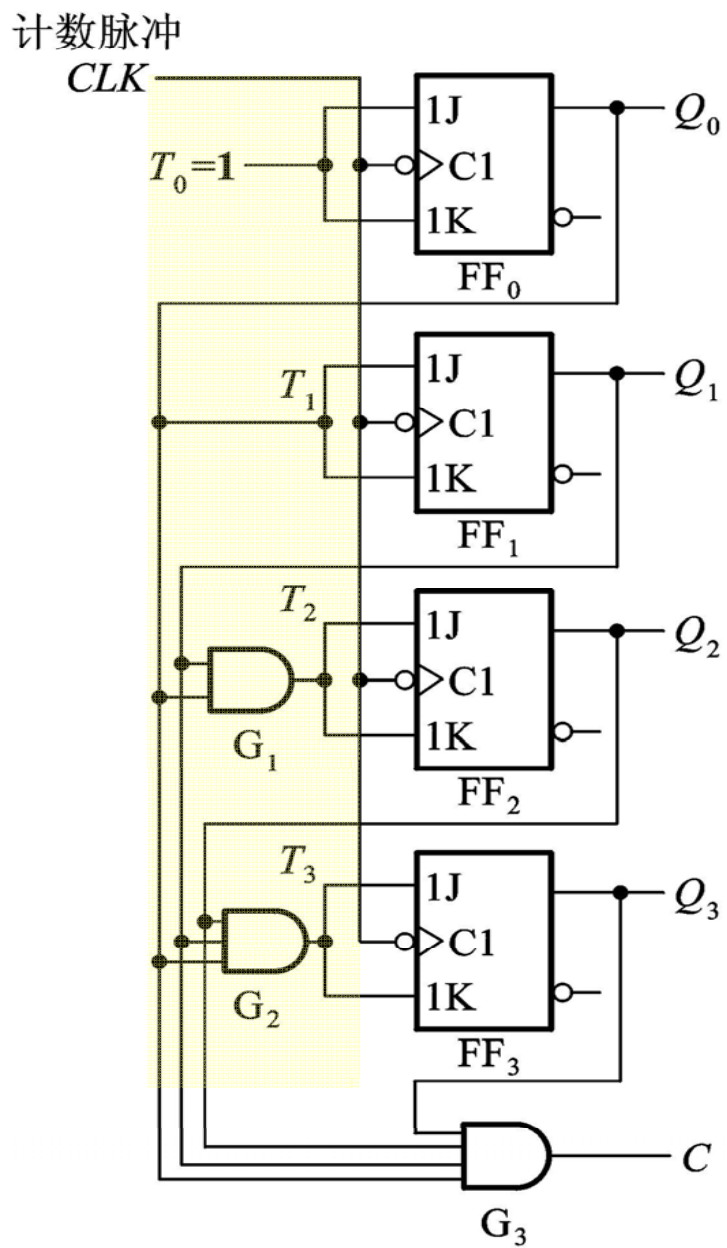


## 4位二进制同步加法计数器

  

若计数脉冲频率为 $f_0$ ，则 $Q_0$ 、 $Q_1$ 、 $Q_2$ 、 $Q_3$ 端输出脉冲的频率依次为 $f_0$ 的 $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ 、 $1/16$ 。因此又称为分频器。


# 4位集成二进制同步加法计数器74LS161/163

 

(a) 引脚排列图

数据输入端

进位输出

 


(b) 逻辑功能示意图

异步复位端

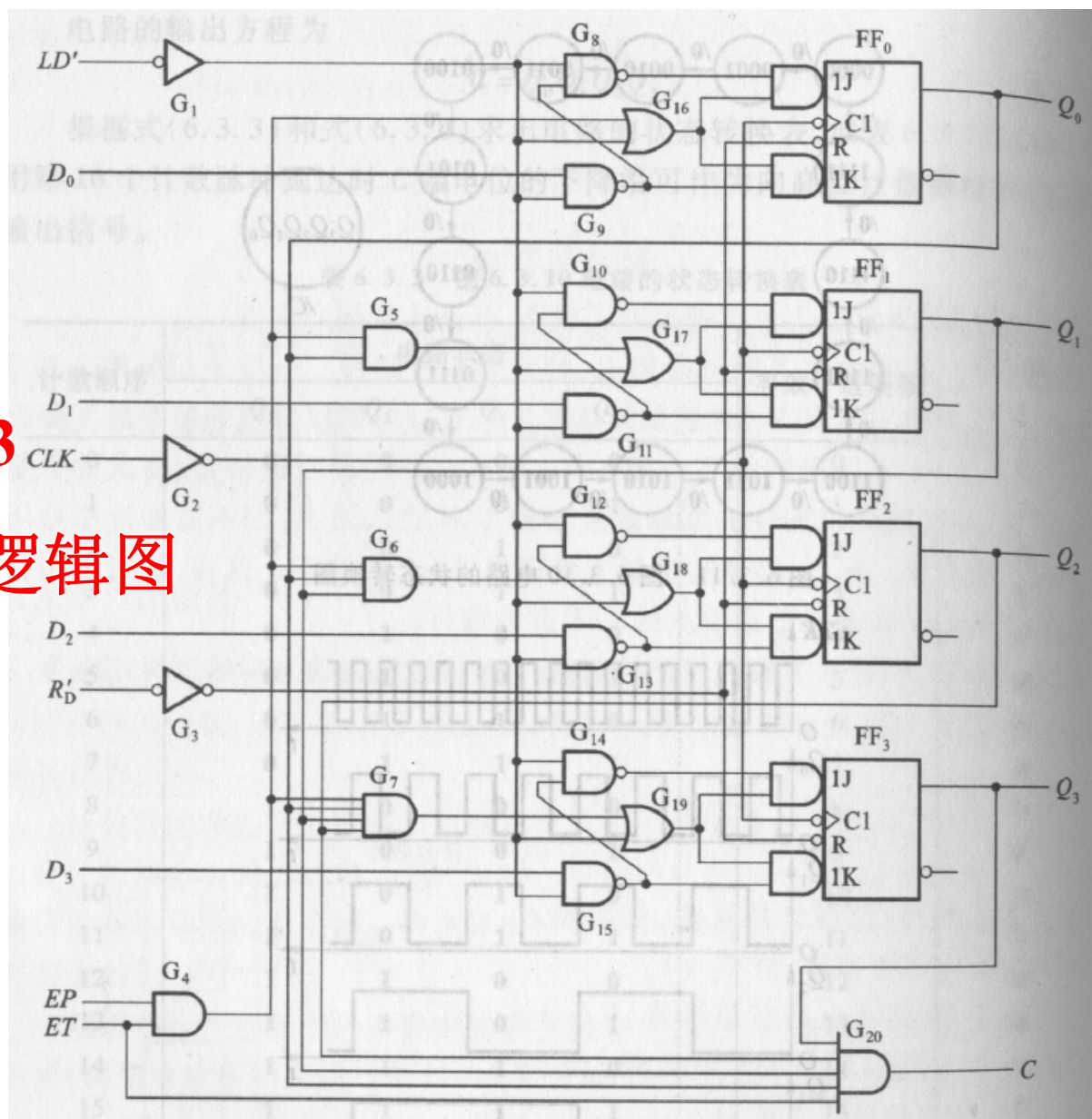
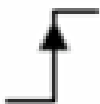
预置数控制端

Fig 6.3.13

74161的逻辑图



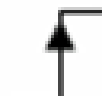
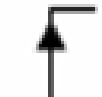

4位同步二进制计数器74161功能表

$CLK$	$R_D'$	$LD'$	$EP$	$ET$	工作状态
×	0	×	×	×	清零
	1	0	×	×	预置数
×	1	1	0	1	保持
×	1	1	×	0	保持 (C=0)
	1	1	1	1	计数

74161具有异步清零和同步置数功能.



# 4位同步二进制计数器74163功能表

$CLK$	$R_D'$	$LD'$	$EP$	$ET$	工作状态
	0	×	×	×	清零
	1	0	×	×	预置数
×	1	1	0	1	保持
×	1	1	×	0	保持 (C=0)
	1	1	1	1	计数

74163具有同步清零和同步置数功能.

74LS163的引脚排列和74LS161相同，不同之处是74LS163采用同步清零方式。

## $n$ 位二进制同步减法计数器的连接规律:


驱动方程

$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = Q'_0 \\ J_2 = K_2 = Q'_1 Q'_0 \\ \Lambda \quad \Lambda \\ J_{n-1} = K_{n-1} = Q'_{n-2} Q'_{n-3} \Lambda Q'_1 Q'_0 \end{cases}$$


输出方程

$$B = Q'_{n-1} Q'_{n-2} \Lambda Q'_1 Q'_0$$


## 用T触发器接成的 同步二进制减法计数器

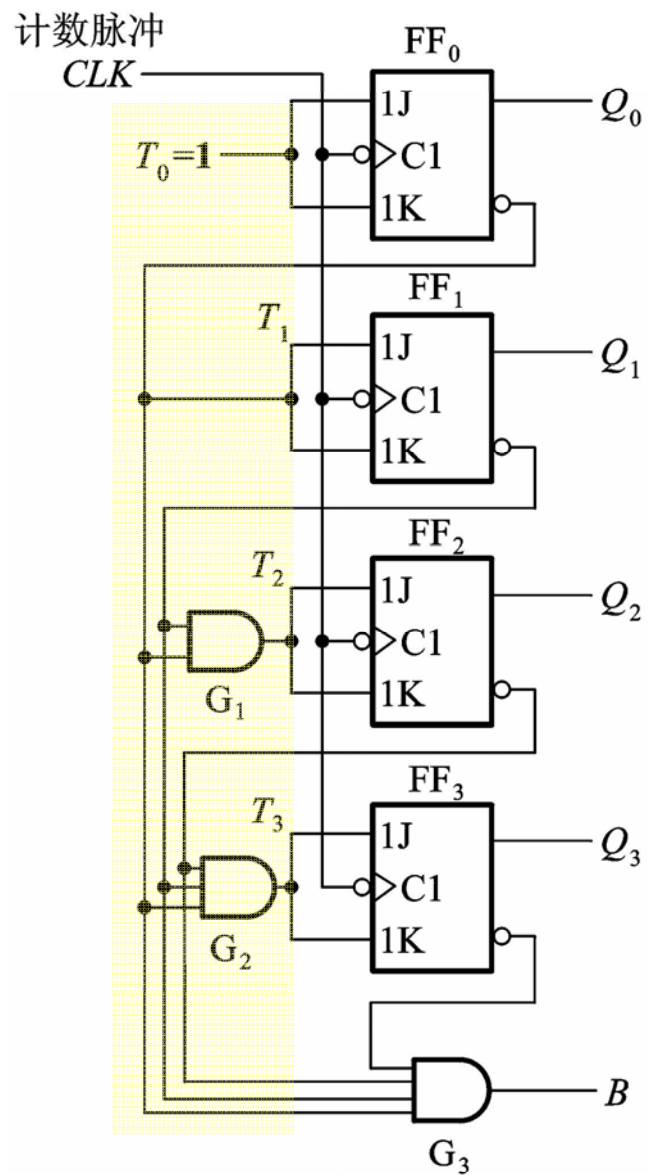


# 同步加减计数器

 

两种解决方案

 


## 4位集成二进制同步可逆计数器74LS191

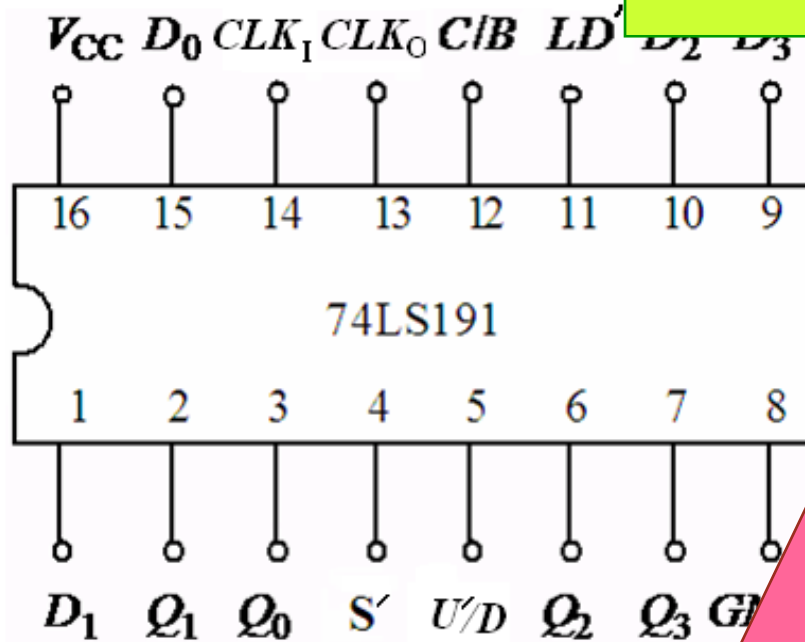

(a) 引脚排列图

使能端


加 / 减控制端

 



(b) 逻辑功能示意图

串行时钟输出


预置数控制端

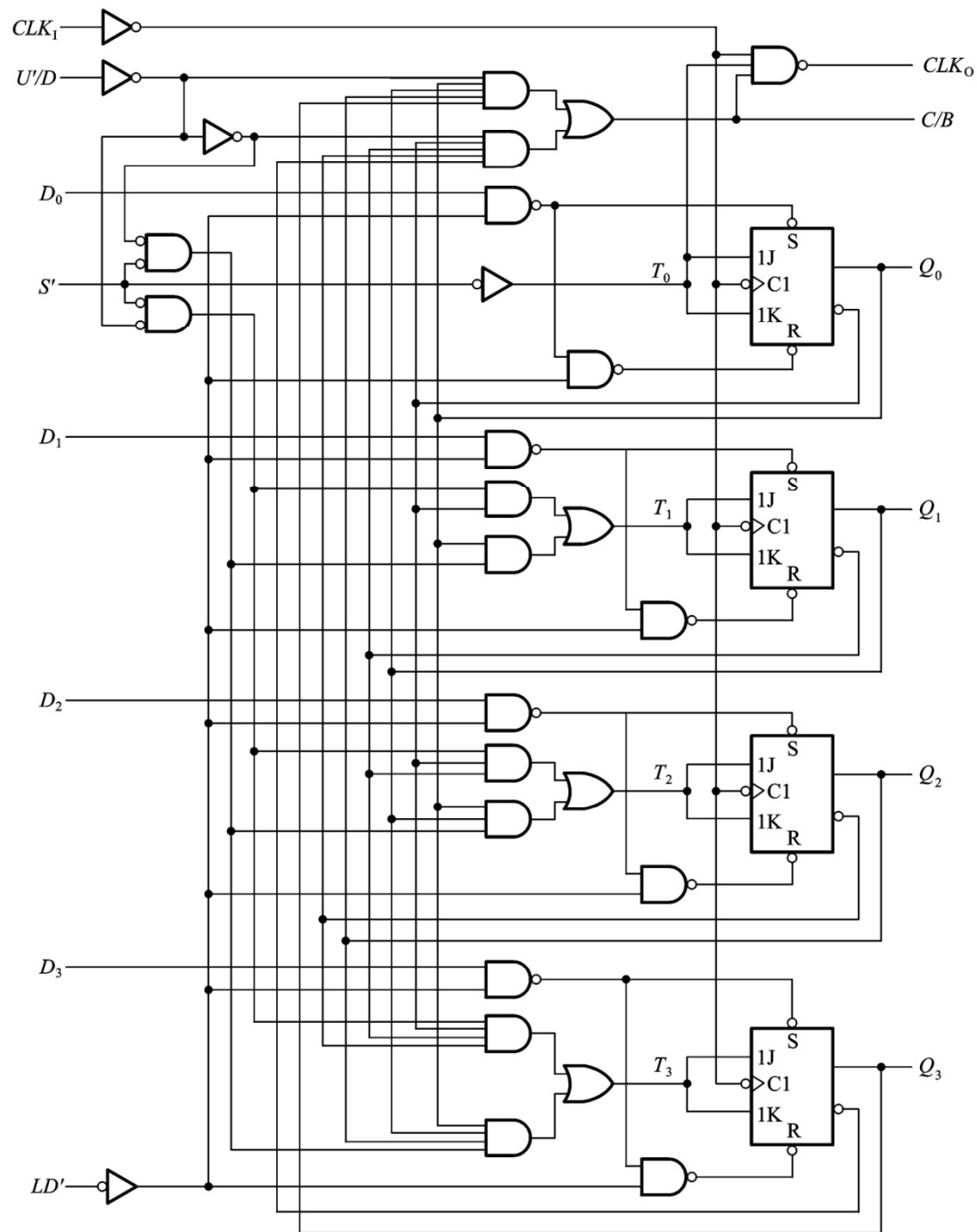

4位同步二进制可逆计数器74LS191功能表

  
$CLK_I$	$S'$	$LD'$	$U'/D$	工作状态
×	1	1	×	保持
×	×	0	×	预置数
	0	1	0	加法计数
	0	1	1	减法计数

74LS191具有异步置数功能.

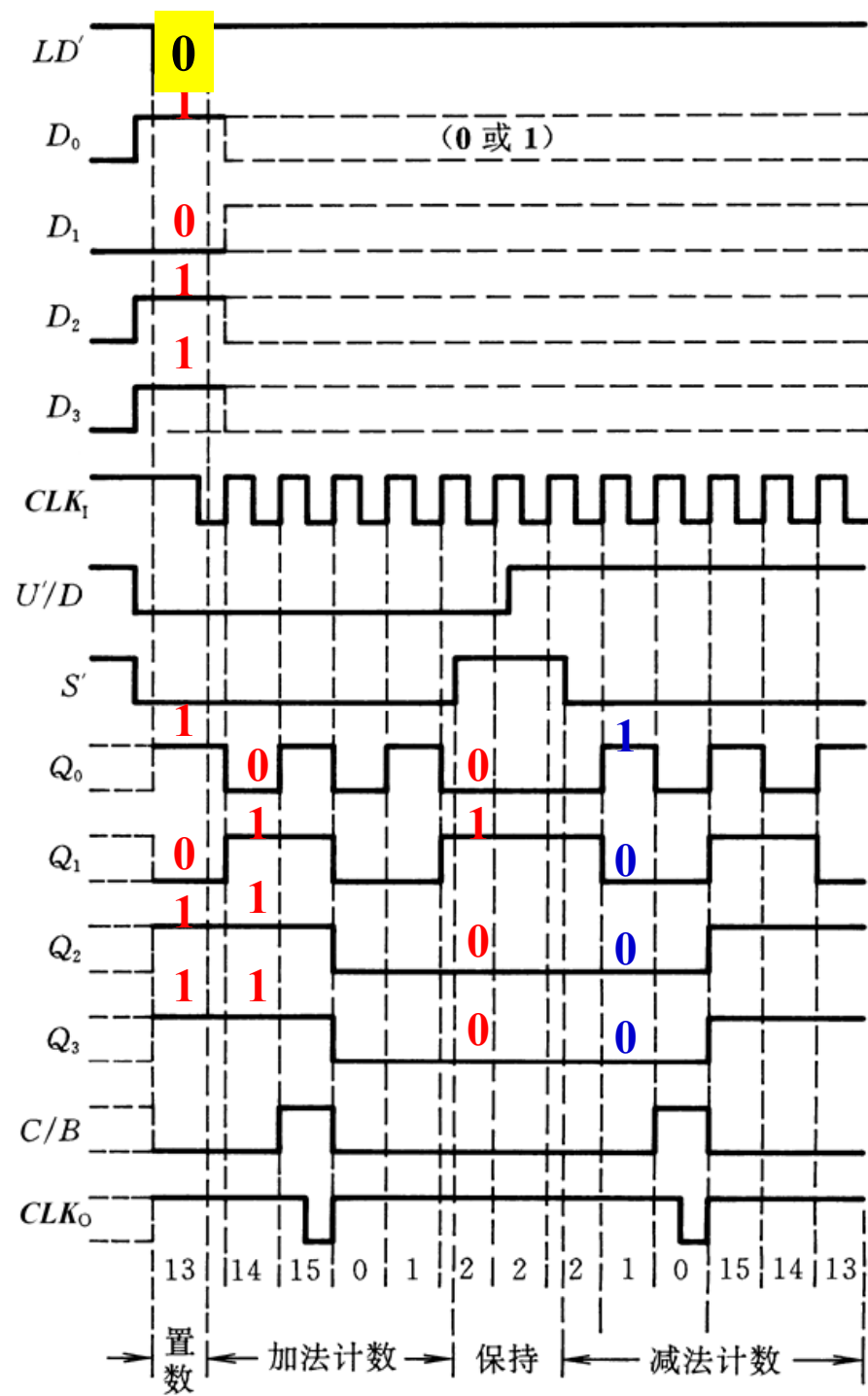




## 双时钟加/减计数器74LS193

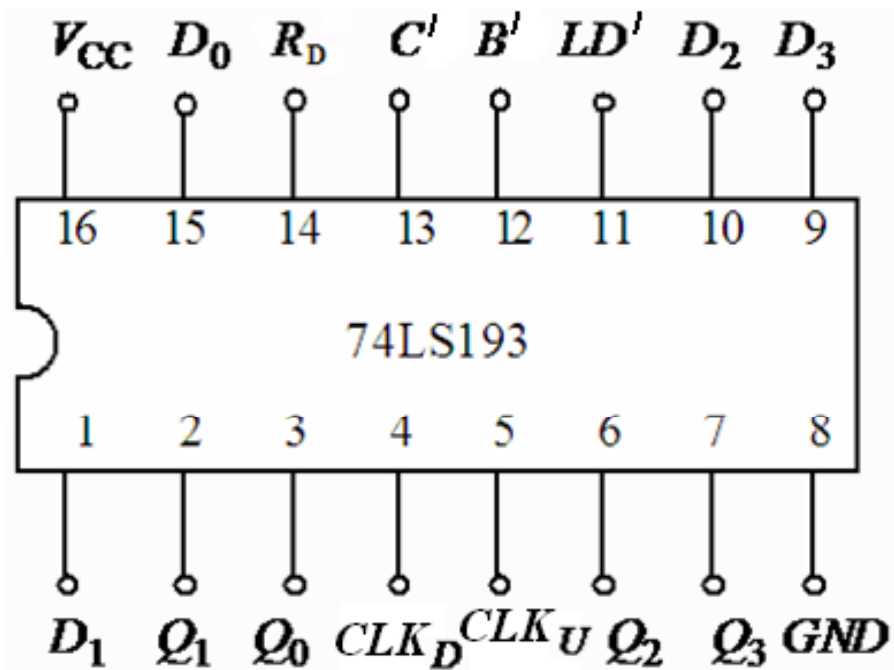

(a) 引脚排列图

 

(b) 逻辑功能示意图

74LS193具有异步清零和异步置数功能.

## 2、同步十进制计数器


同步十进制加法计数器:


在同步二进制加法计数器基础上修改而来.
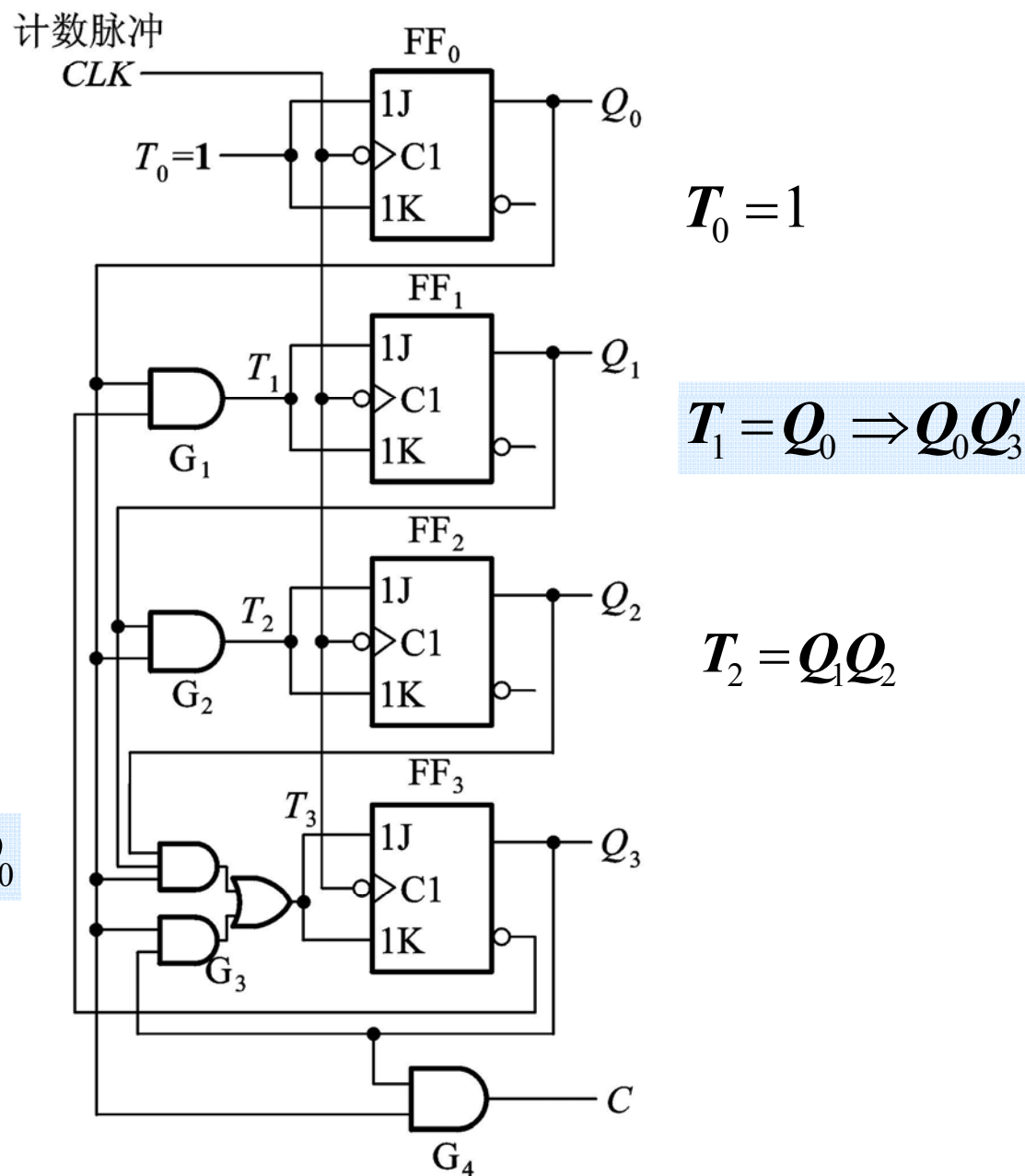
## ①加法计数器

基本原理：在四位二进制计数器基础上修改，当计到1001时，则下一个CLK电路状态回到0000。

$$T_3 = Q_2 Q_1 Q_0 \Rightarrow Q_2 Q_1 Q_0 + Q_3 Q_0$$



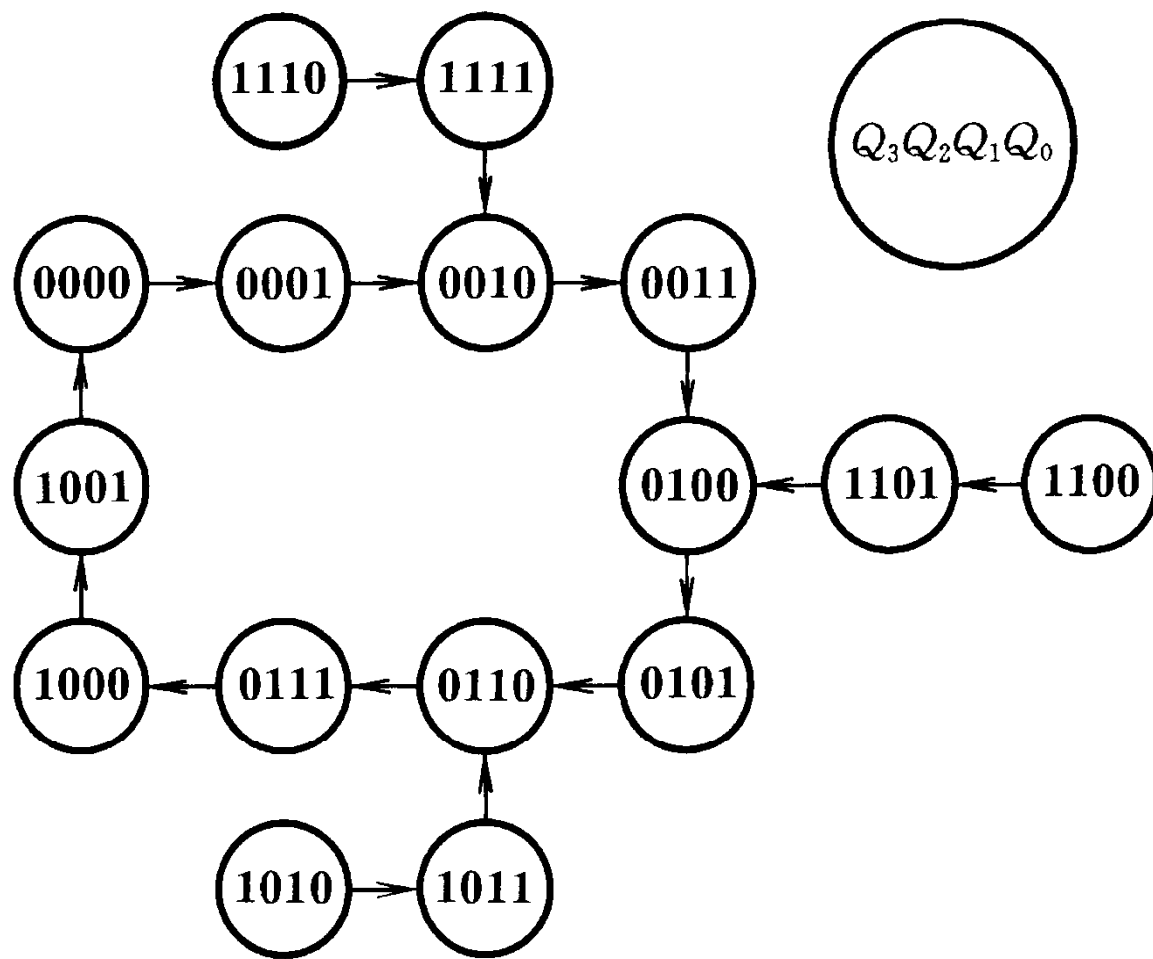

能自启动!

## 几个概念

**有效状态：**在时序电路中，凡是被利用了的状态。



**有效循环：**有效状态构成的循环。

**无效状态：**在时序电路中，凡是没有被利用的状态。

**无效循环：**无效状态若形成循环，则称为无效循环。

**自启动：**在CLK作用下，无效状态能自动地进入到有效循环中，则称电路能自启动，否则称不能自启动。

## 器件实例：74 160

 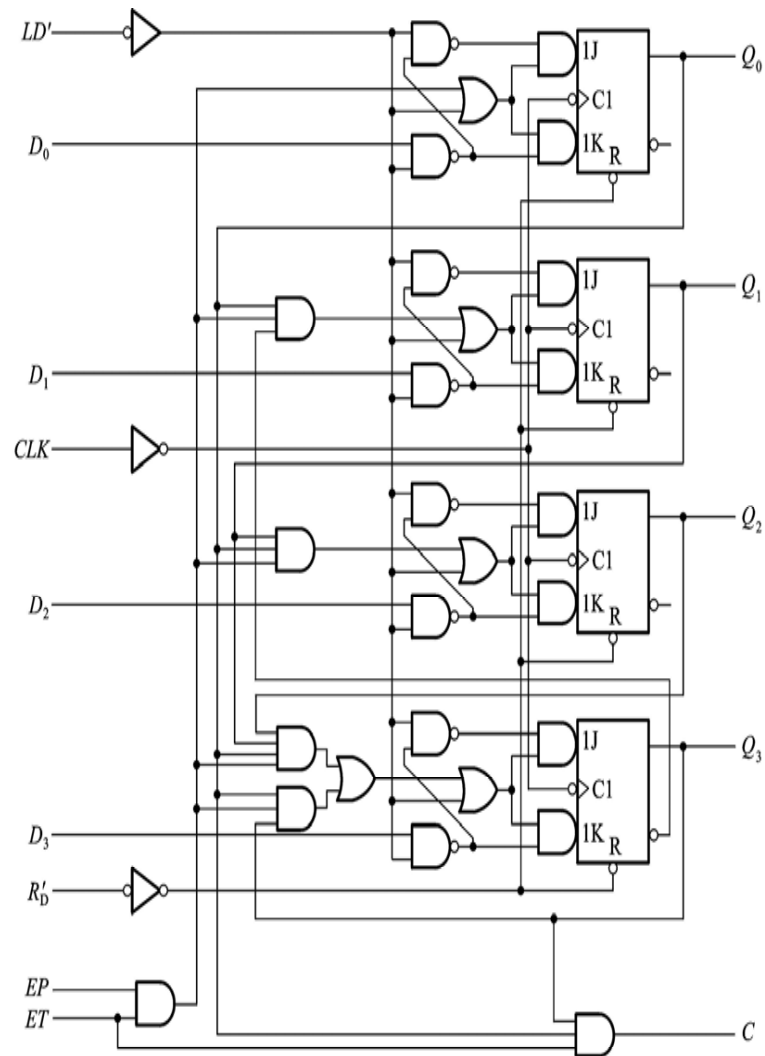

$CLK$	$R'_D$	$LD'$	$EP$	$ET$	工作状态
X	0	X	X	X	置 0 (异步)
	1	0	X	X	预置数 (同步)
X	1	1	0	1	保持 (包括C)
X	1	1	X	0	保持 (C=0)
	1	1	1	1	计数

**同步十进制加法计数器74LS160与74LS161  
逻辑功能示意图和功能表均相同,所不同的是  
74LS160是十进制而74LS161是十六进制。**


## ②减法计数器

基本原理：对二进制减法计数器进行修改，在0000时减“1”后跳变为1001，然后按二进制减法计数就行了。


$$T_1 = Q_0' \Rightarrow Q_0'(Q_3'Q_2'Q_1)'$$

$$T_2 = Q_1'Q_0' \Rightarrow Q_1'Q_0' \cdot (Q_1'Q_2'Q_3)'$$

$$T_3 = Q_2'Q_1'Q_0'$$

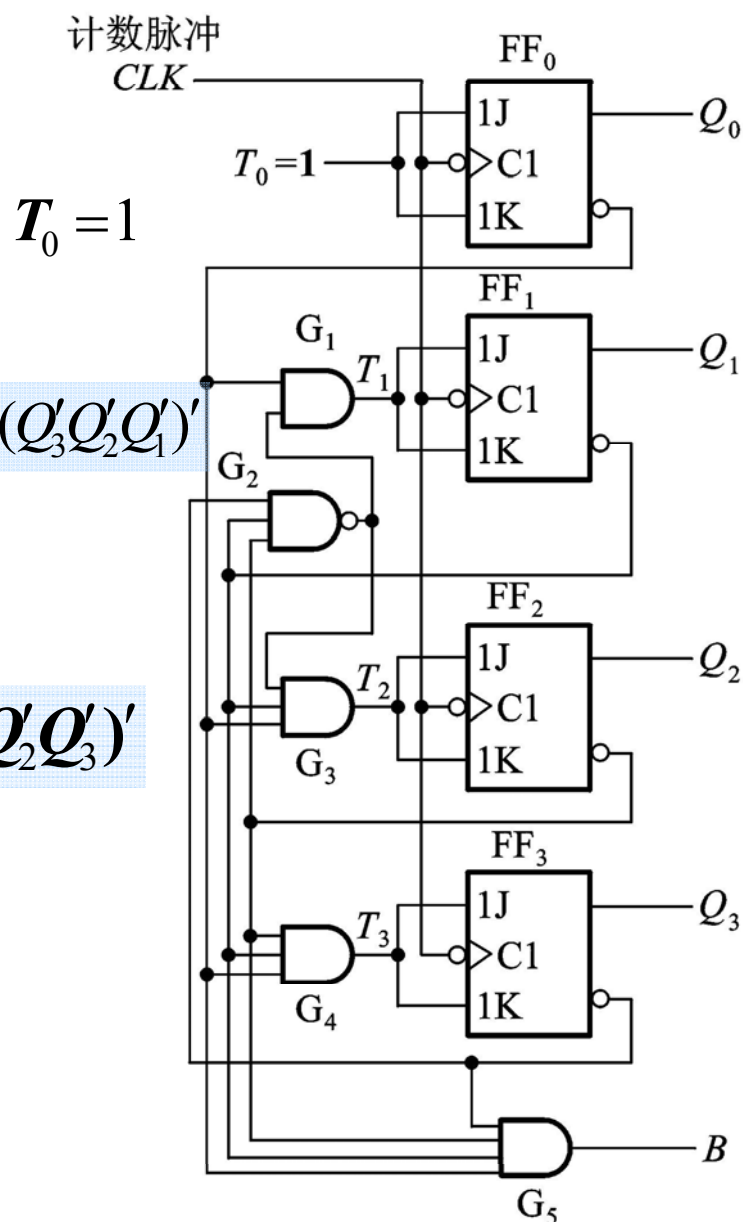



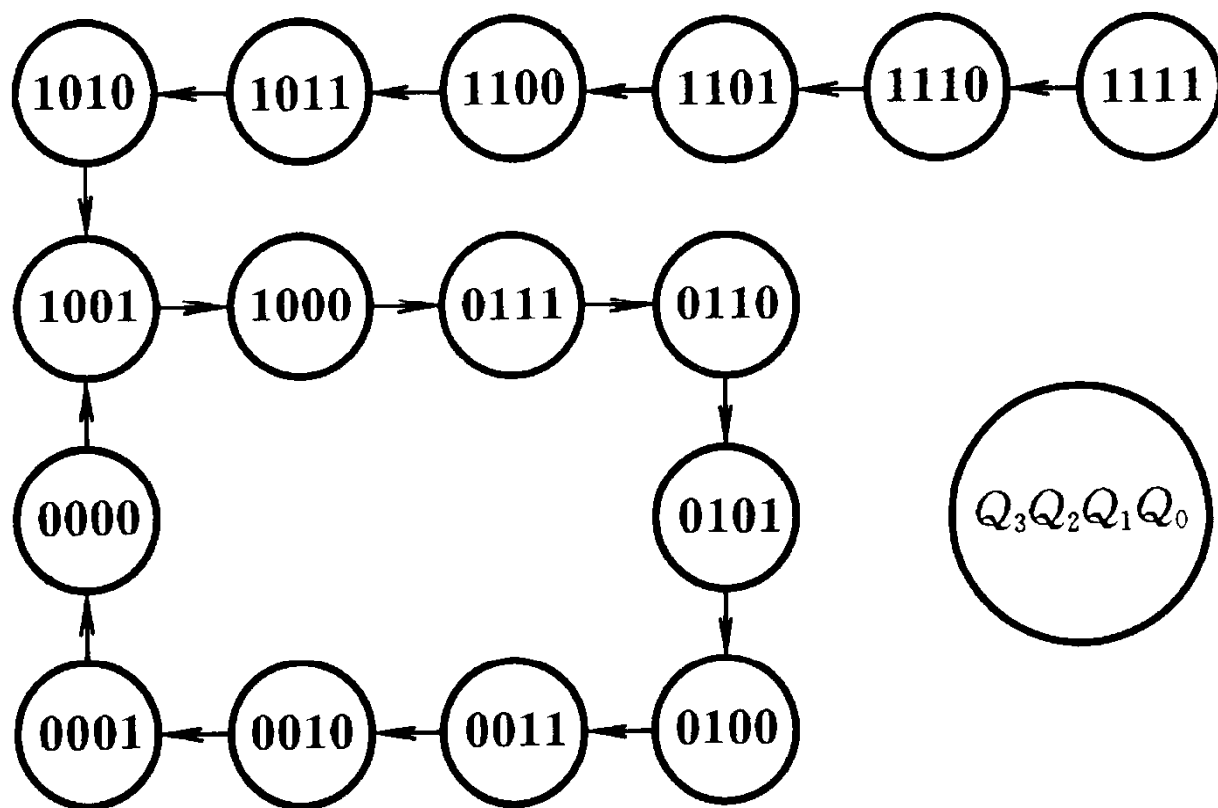

能自启动

### ③十进制可逆计数器

基本原理一致，电路只用到0000~1001的十个状态

实例器件

单时钟：74190, 168

双时钟：74192


同步十进制可逆计数器也有单时钟和双时钟两种结构形式。属于单时钟的有**74LS190**等，属于双时钟的有**74LS192**等。


**74LS190与74LS191逻辑图和功能表均相同；  
74LS192与74LS193逻辑图和功能表均相同。**

## 二、异步计数器

### 1、异步二进制计数器

#### 3位异步二进制加法计数器

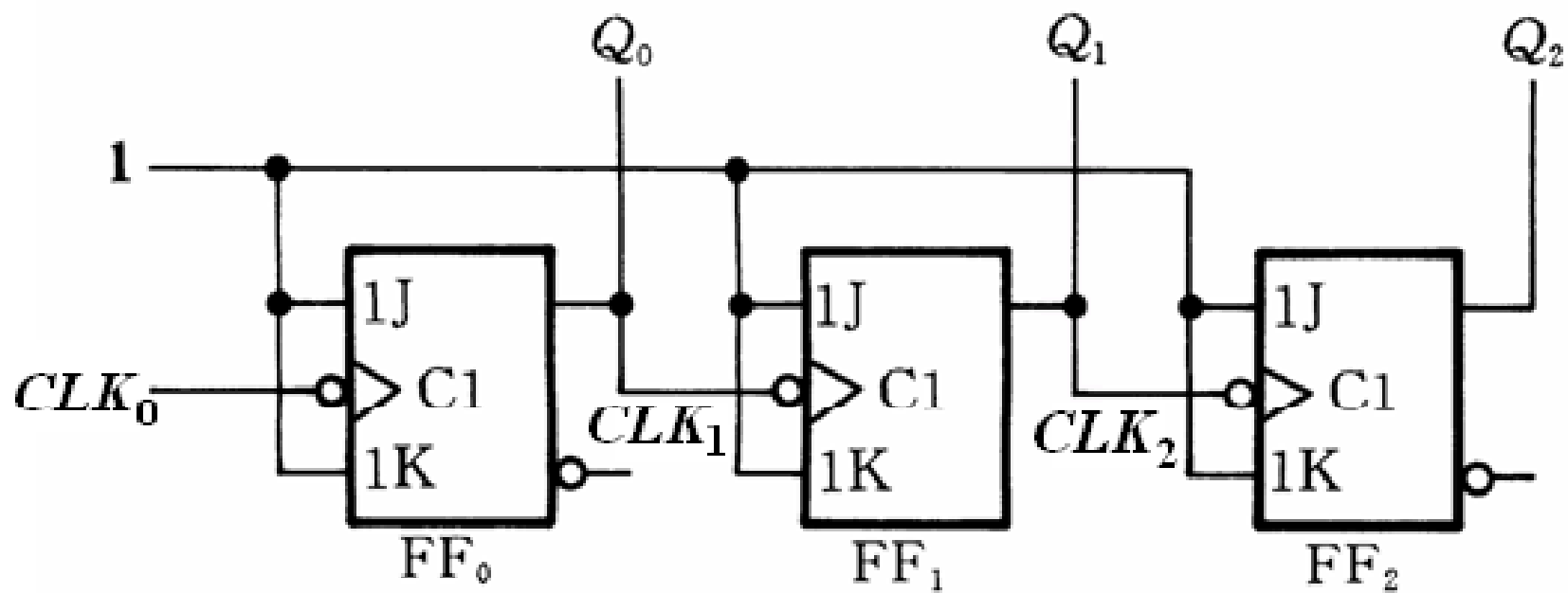

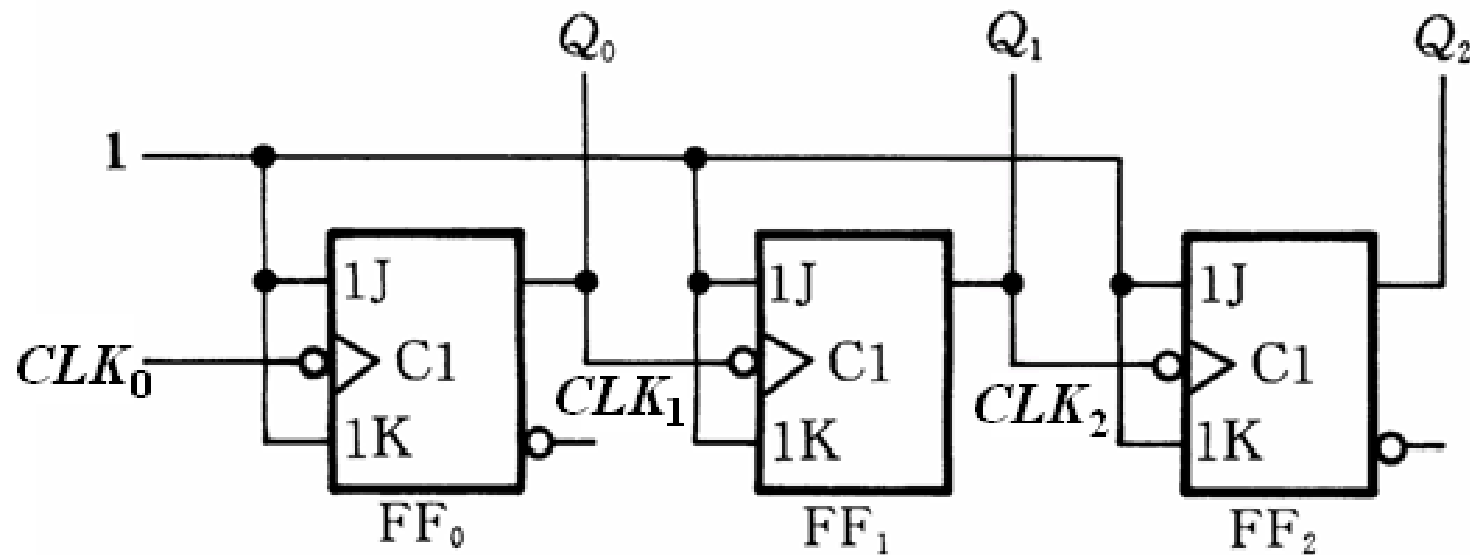


$$\left\{ \begin{array}{l} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = 1 \\ J_2 = K_2 = 1 \end{array} \right.$$

触发器为下降沿触发，


$Q_0$ 接 $CLK_1$ ,  $Q_1$ 接 $CLK_2$ 。

若上升沿触发，则应

$Q_0'$ 接 $CLK_1$ ,  $Q_1'$ 接 $CLK_2$ 。

 


### 3位异步二进制减法计数器

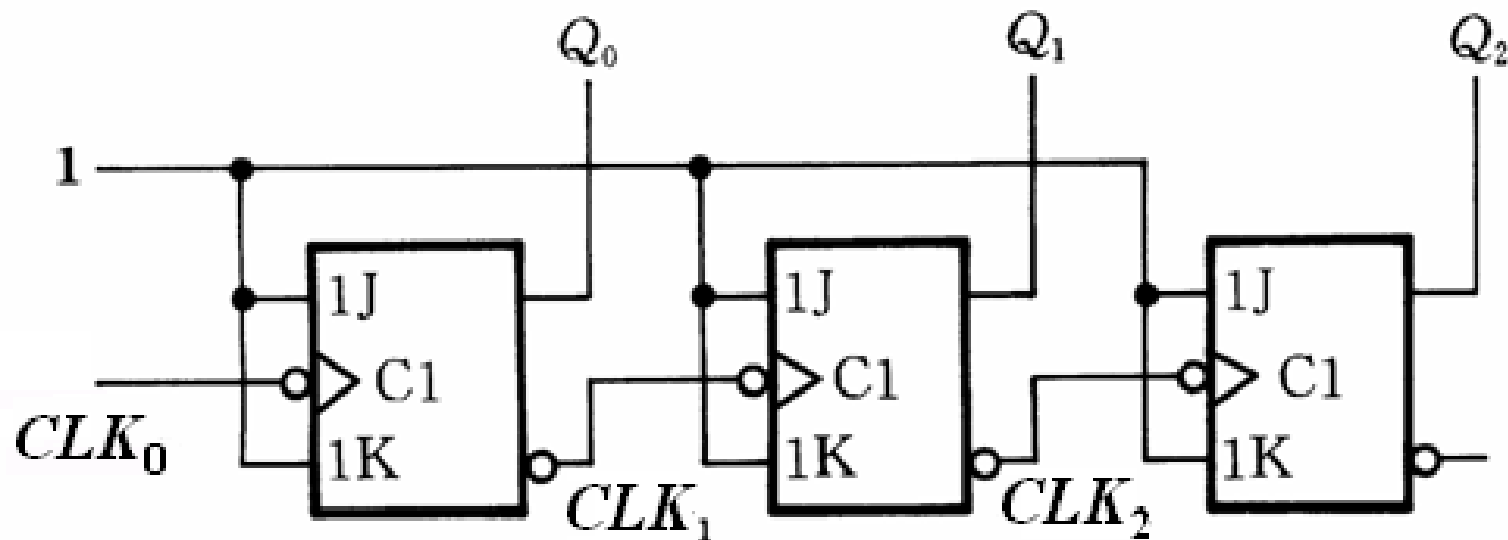

$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = 1 \\ J_2 = K_2 = 1 \end{cases}$$

触发器为下降沿触发， $Q'_0$ 接 $CLK_1$ ， $Q'_1$ 接 $CLK_2$ 。


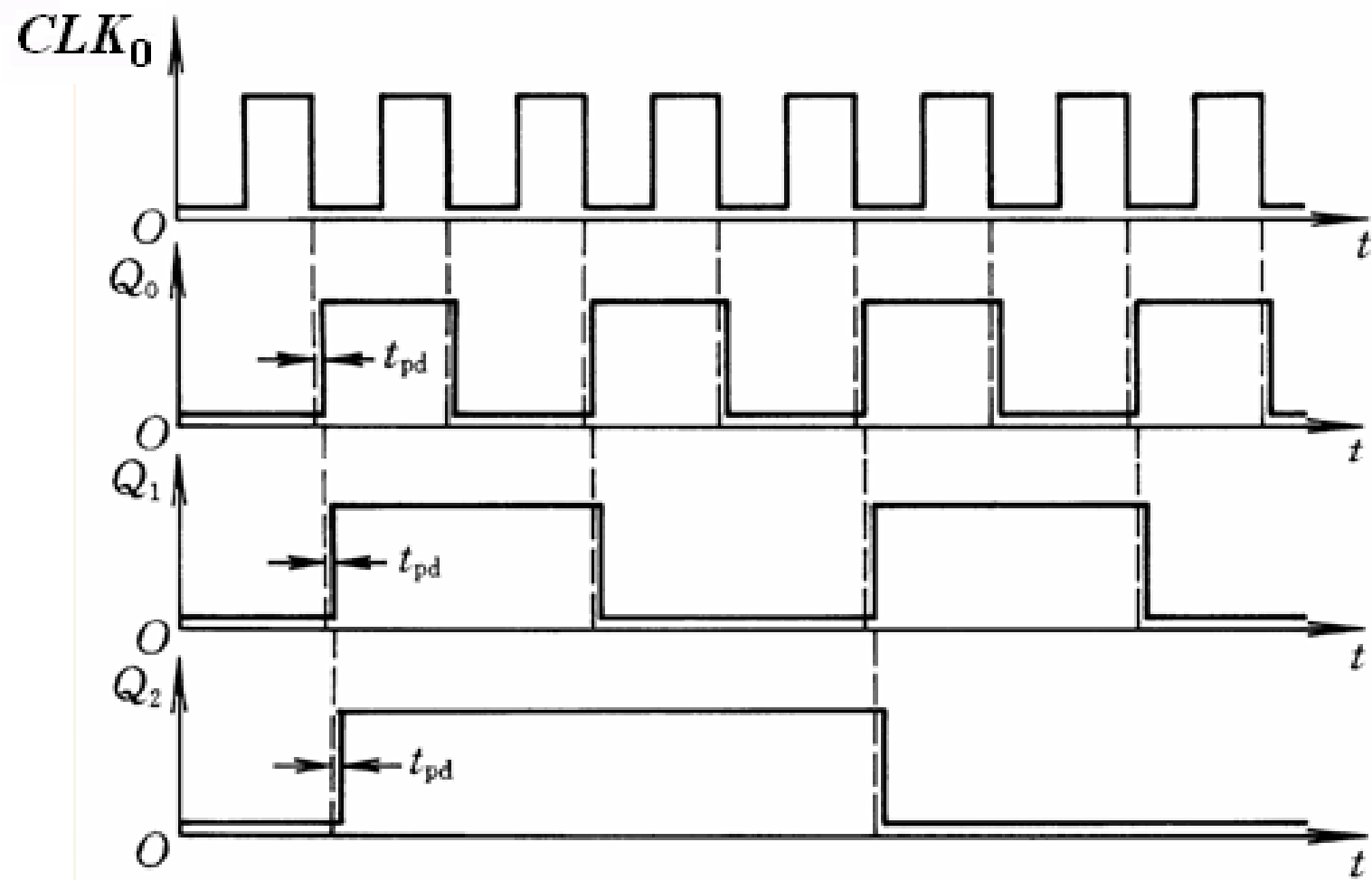
若上升沿触发，则应  $Q'_0$ 接 $CLK_1$ ， $Q'_1$ 接 $CLK_2$ 。






## 2、异步十进制计数器

异步二一五一十进制计数器74LS290

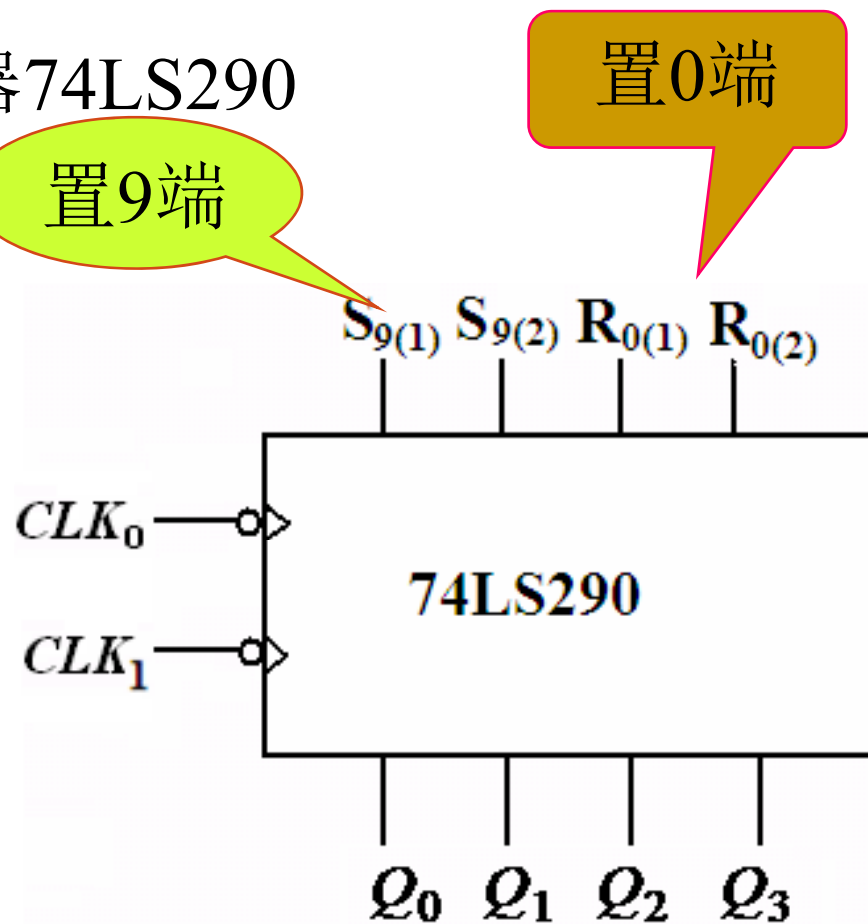 

 若计数脉冲由 $CLK_0$ 端输入，输出由 $Q_0$ 端引出，即得到二进制计数器；若计数脉冲由 $CLK_1$ 端输入，输出由 $Q_1 \sim Q_3$ 引出，即是五进制计数器；若将 $CLK_1$ 与 $Q_0$ 相连，同时以 $CLK_0$ 为输入端，输出由 $Q_0 \sim Q_3$ 引出，则得到8421码十进制计数器。



## 74LS290功能表

输 入				输 出			
$R_{0(1)} \cdot R_{0(2)}$	$S_{9(1)} \cdot S_{9(2)}$	$CLK_0$	$CLK_1$	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
1	0	×	×	0	0	0	0
×	1	×	×	1	0	0	1
0	0	$CLK$	0	二进制计数			
0	0	0	$CLK$	五进制计数			
0	0	$CLK$	$Q_0$	8421码十进制计数			

## 异步计数器特点

优点：结构简单

缺点：（1）工作频率较低；

（2）在电路状态译码时存在竞争—冒险现象。

### 三、任意进制计数器的构成方法

利用现有的N进制计数器构成任意进制（M）计数器时，如果 $M < N$ ，则只需一片N进制计数器；如果 $M > N$ ，则要多片N进制计数器。


实现方法

置零法（复位法）

置数法（置位法）

原理：计数循环过程中设法跳过 $N-M$ 个状态


具体方法：置零法

 

(a)

{ 异步置零法  
{ 同步置零法

置数法

 

(b)

{ 异步预置数法  
{ 同步预置数法

**置零法：**适用于有清零输入端的集成计数器。原理是不管输出处于哪一状态，只要在清零输入端加一有效电平电压，输出会立即从那个状态回到0000状态，清零信号消失后，计数器又可以从0000开始重新计数。

**置数法：**适用于具有预置功能的集成计数器。对于具有预置数功能的计数器而言，在其计数过程中，可以将它输出的任意一个状态通过译码，产生一个预置数控制信号反馈至预置数控制端，在下一个**CLK**脉冲作用后，计数器会把预置数输入端 **$D_0D_1D_2D_3$** 的状态置入输出端。预置数控制信号消失后，计数器就从被置入的状态开始重新计数。



## 任意M进制计数器

利用集成计数器的清零端和置数端实现归零，从而构成按自然态序进行计数的M 进制计数器的方法。

### 1、用同步清零端或置数端归零构成M进置计数器

(1) 写出状态 $S_{M-1}$ 的二进制代码。

(2) 求归零逻辑，即求同步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。

(3) 画连线图。

### 2、用异步清零端或置数端归零构成M进置计数器

(1) 写出状态 $S_M$ 的二进制代码。

(2) 求归零逻辑，即求异步清零端或置数控制端信号的逻辑表达式。

(3) 画连线图。


在前面介绍的集成计数器中，**清零、置数均采用同步方式**的有74LS163；**均采用异步方式的有**74LS193、74LS197、74LS192；**清零采用异步方式、置数采用同步方式的有**74LS161、74LS160；有的只具有异步预置数功能，如74LS190、74LS191；74LS90则具有异步清零和异步置数功能。

当 $M < N$ 时，一片 $N$ 进制计数器即可实现


例6.3.2 解：

置零法


74LS160具有异步清零功能

 

$$R'_D = (Q_2 \cdot Q_1)'$$

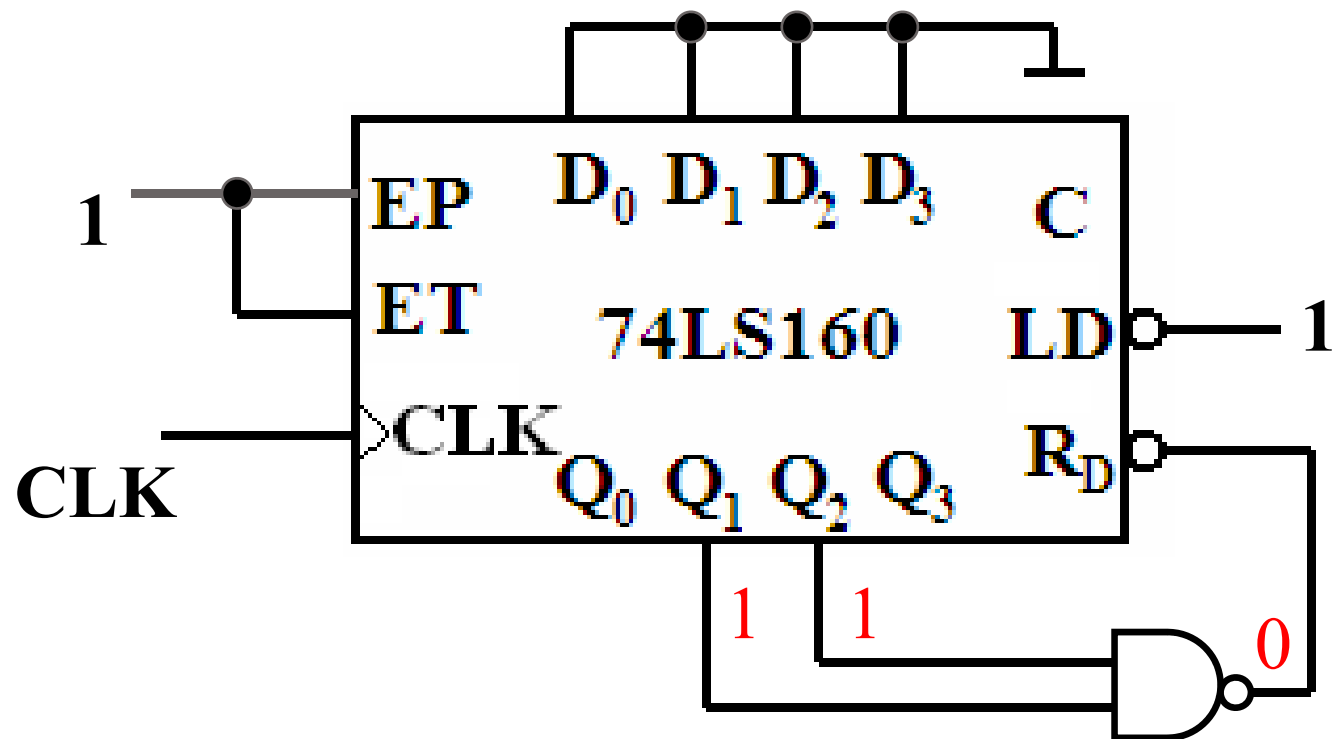

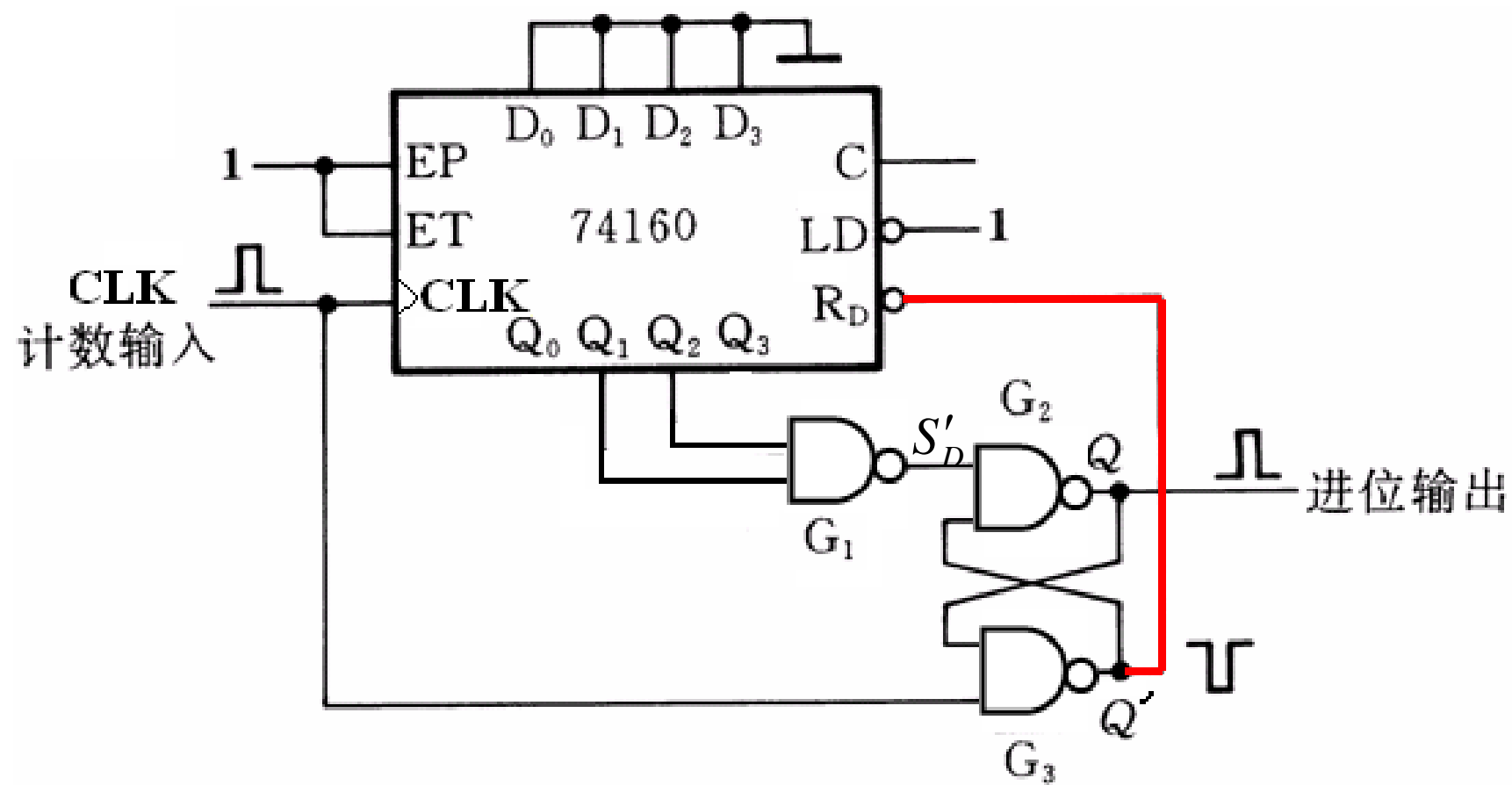
当计数器记成 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0110$ 时，与非门输出低电平信号给  $R'_D$  端，将计数器置零。置零信号不是一个稳定的状态，持续时间很短，有可能导致电路误动作。




改进电路

## 置数法

74LS160具有同步置数功能

 




$$LD' = (Q_2 \cdot Q_0)'$$

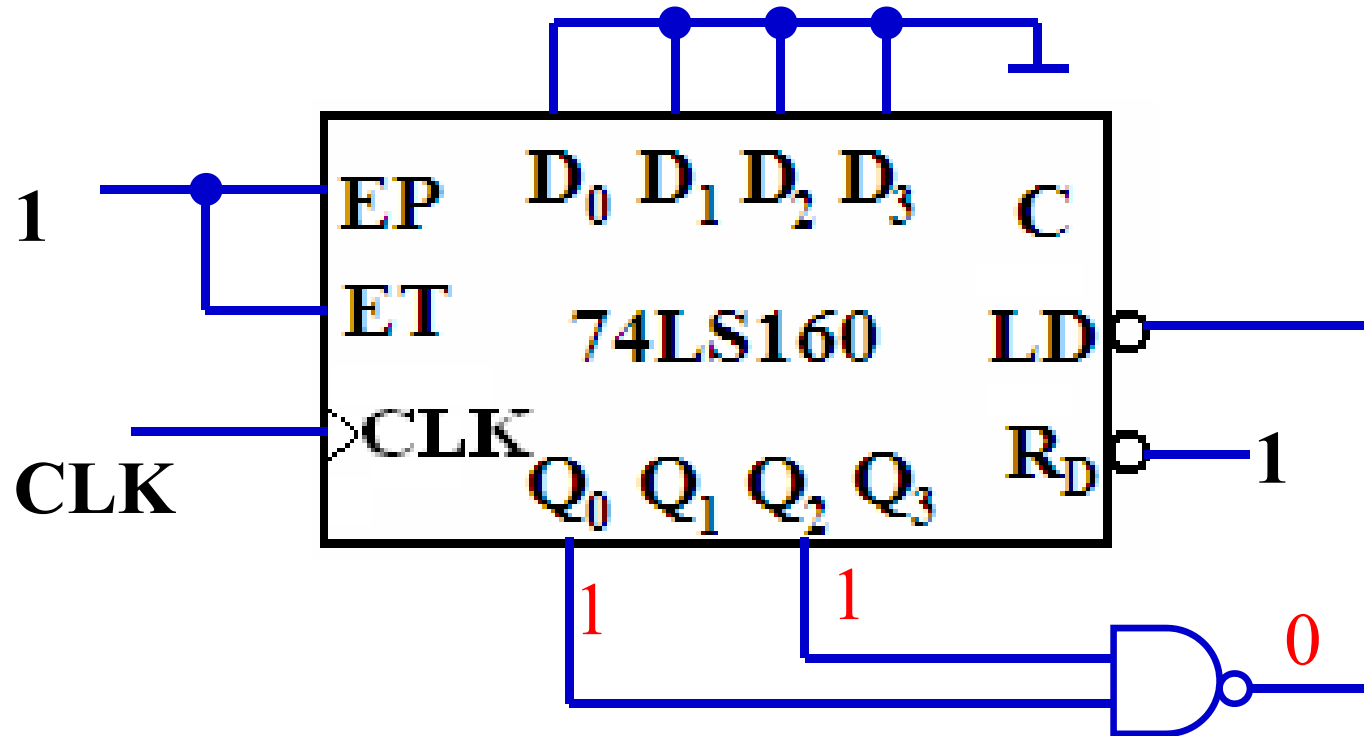

$\overline{LD}'=0$ 后，还要等下一个CLK信号到来时才置入数据，而这时 $\overline{LD}'=0$ 的信号以稳定地建立了，提高了可靠性。


$Q_3Q_2Q_1Q_0$

 

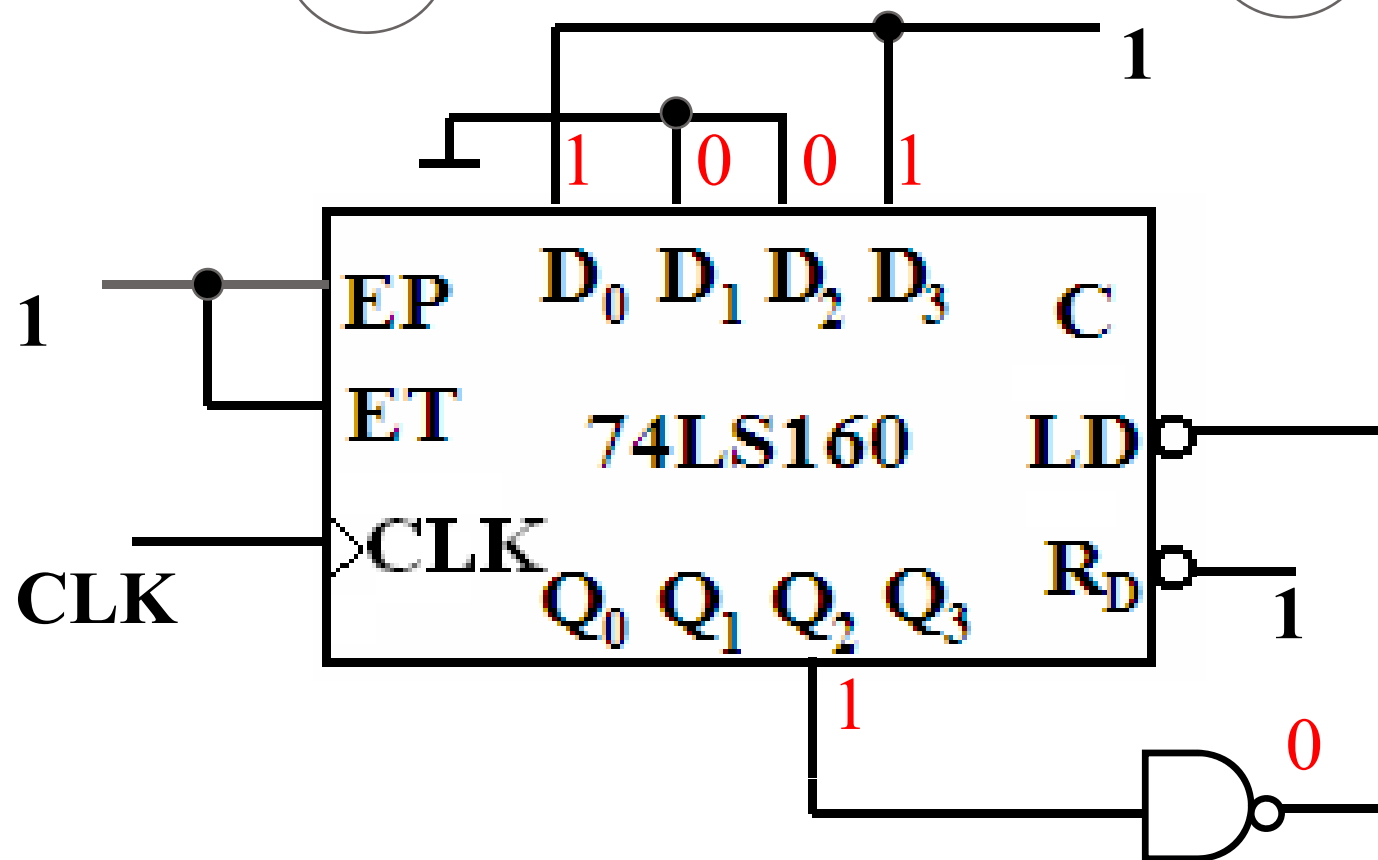 




置数法  
(a)置入0000  
(b)置入1001

 

## P350 题6.15

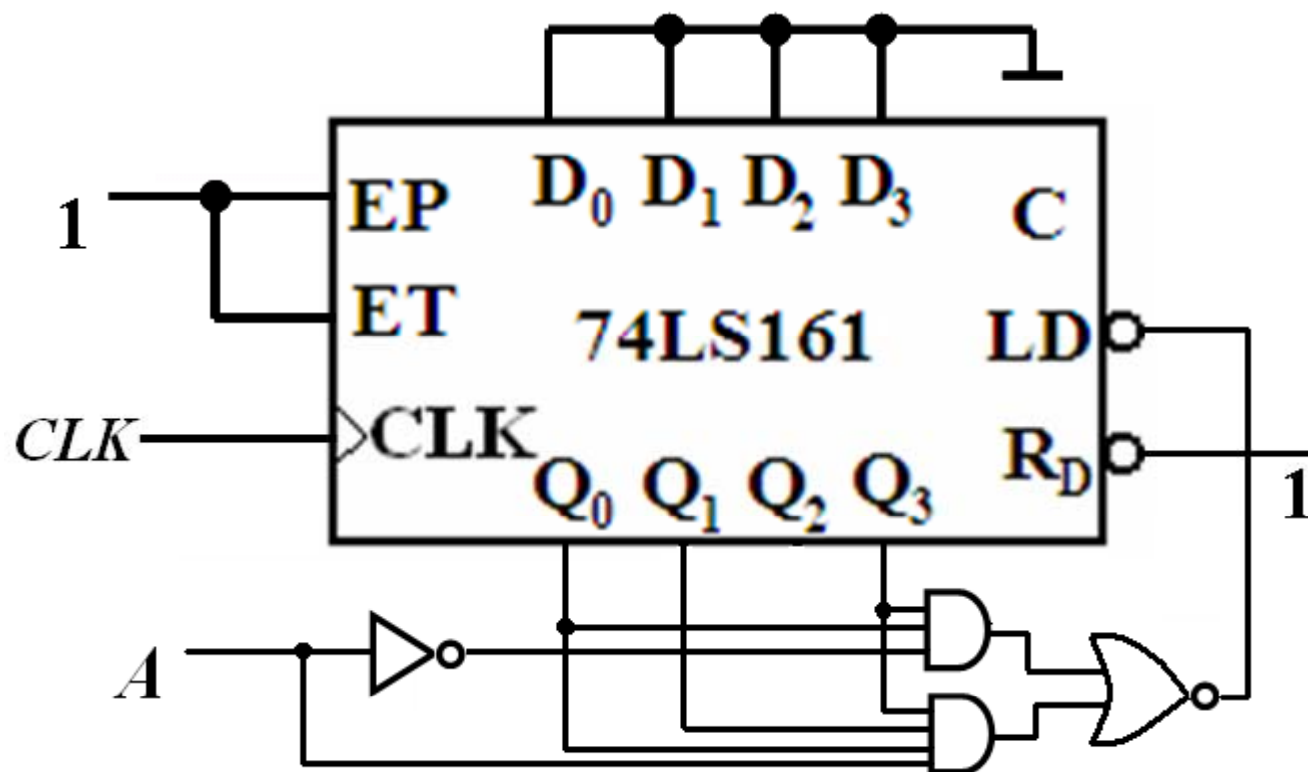


解:  $LD' = (Q_3Q_0A' + Q_3Q_1Q_0A)'$

当A=1时

$$LD' = (Q_3Q_1Q_0)'$$


其状态转换图如下：

 

构成十二进制计数器


当  $A=0$  时  $LD' = (Q_3Q_0)'$

其状态转换图如下：

 

构成十进制计数器

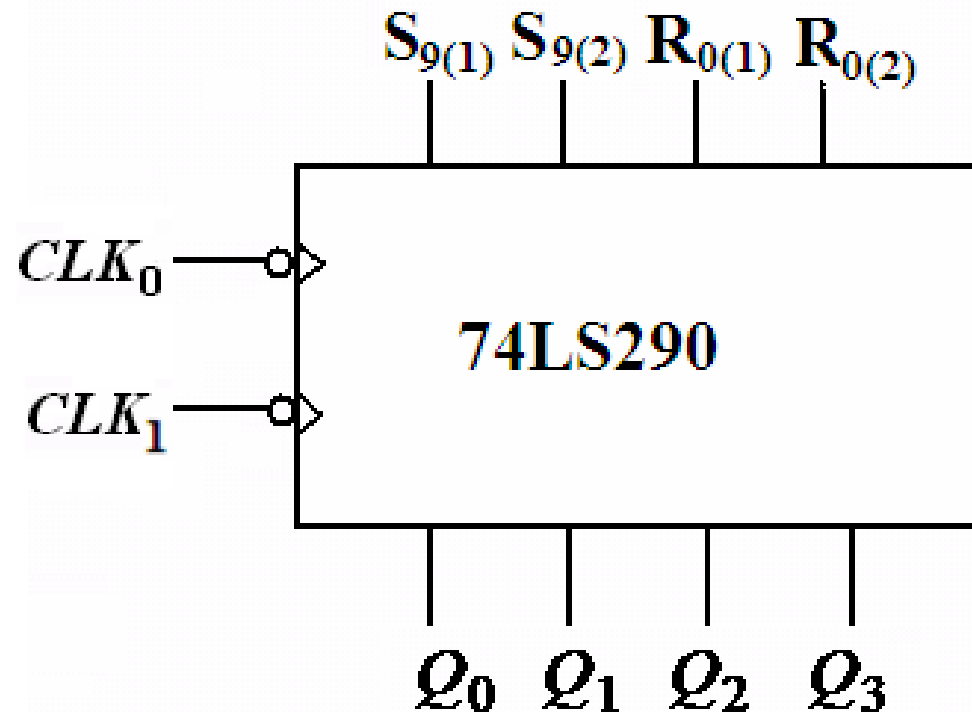**例:**用集成异步二—五—十进制计数器**74LS290**接成六进制计数器（模六）。（不用其他元件）。已知**74LS290**的逻辑示意图和功能表。




## 74LS290功能表


输 入				输 出			
$R_{0(1)} \cdot R_{0(2)}$	$S_{9(1)} \cdot S_{9(2)}$	$CLK_0$	$CLK_1$	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
1	0	×	×	0	0	0	0
×	1	×	×	1	0	0	1
0	0	$CLK$	0	二进制计数			
0	0	0	$CLK$	五进制计数			
0	0	$CLK$	$Q_0$	8421码十进制计数			

## 置零法构成六进制

74LS290具有异步清零功能

 


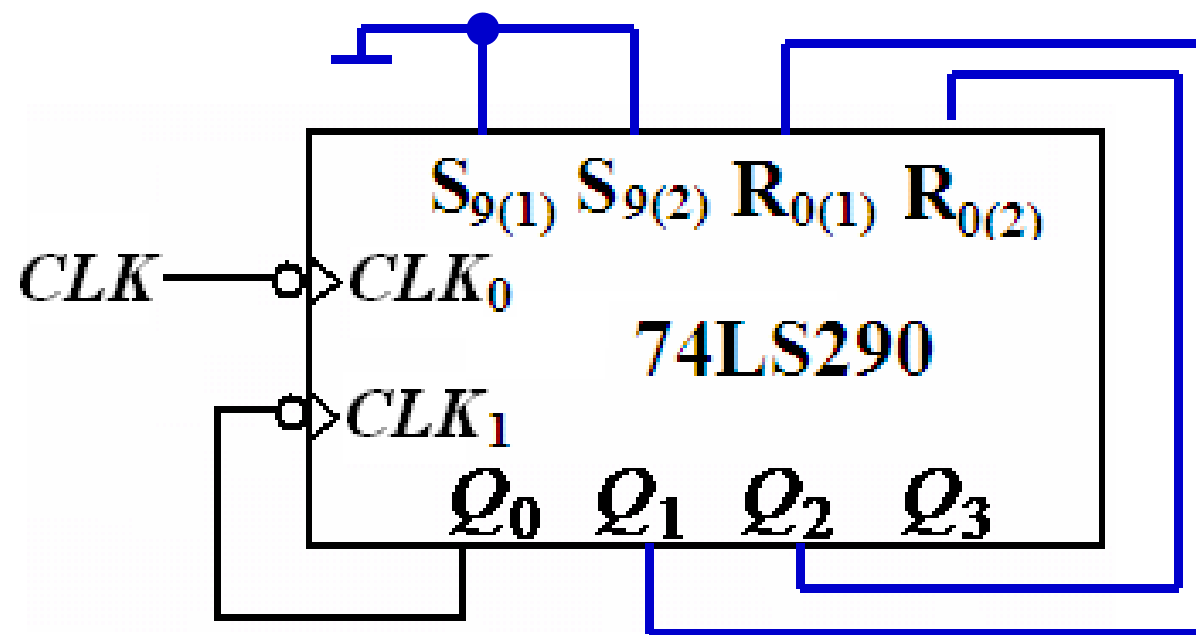首先将74LS290接成8421BCD码的十进制计数器，即将 $CLK_1$ 与 $Q_0$ 相连， $CLK_0$ 作为外部计数脉冲CLK。






以下电路连接是否正确？

 



警告：切不可将输出端相互短路！！

 

这样接是正确的。

## 置9法构成六进制


74LS290具有异步置9功能

  

## P344 题6.17

解：当 $Q_2=Q_1=1$ 时， $S_{91}=S_{92}=1$ ，74LS290实现置9功能。

画状态转换图如下：

 

这是一个七进制计数器

当 $M > N$ 时，需用多片 $N$ 进制计数器组合实现

若 $M$ 可分解为 $M = N_1 \times N_2$  ( $N_1$ 、 $N_2$ 均小于 $N$ )，  
可采用连接方式有：

串行进位方式、并行进位方式、  
整体置零方式、整体置数方式

若 $M$ 为大于 $N$ 的素数，不可分解，则其连接  
方式只有：

整体置零方式、整体置数方式

**串行进位方式：**以低位片的进位信号作为高位片的时钟输入信号。


**并行进位方式：**以低位片的进位信号作为高位片的工作状态控制信号。

**整体置零方式：**首先将两片N进制计数器按最简单的方式接成一个大于M进制的计数器，然后在计数器记为M状态时使 $R_D'=0$ ，将两片计数器同时置零。


**整体置数方式：**首先将两片N进制计数器按最简单的方式接成一个大于M进制的计数器，然后在某一状态下使 $LD'=0$ ，将两片计数器同时置数成适当的状态，获得M进制计数器。

### 例6.3.3 用两片同步十进制计数器接成百进制计数器.

解： ①并行进位方式

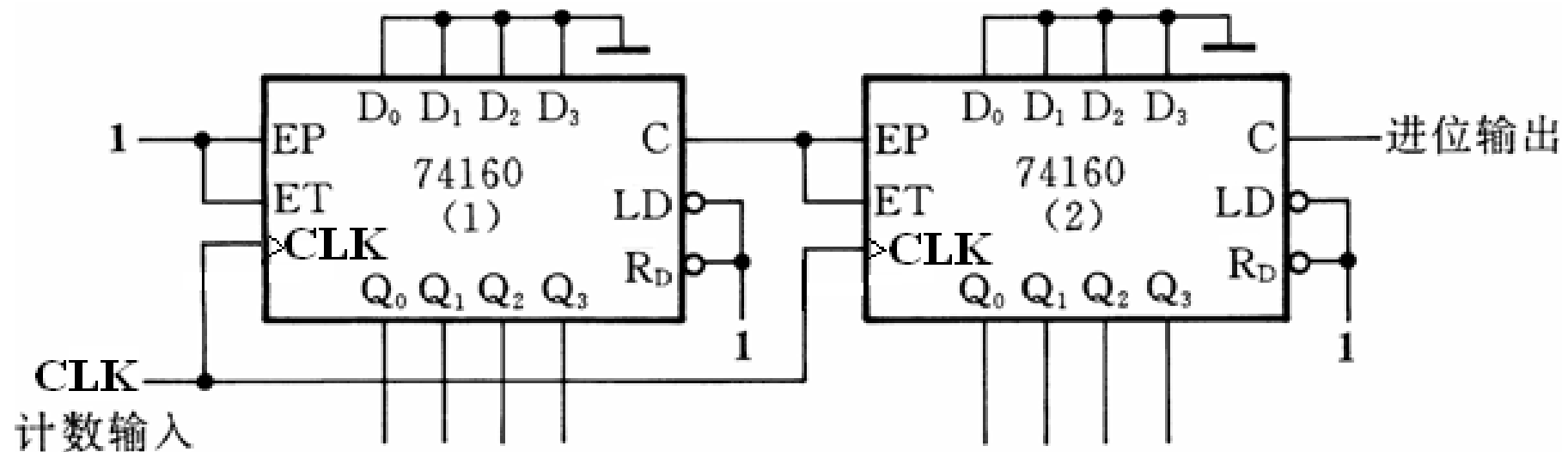


## ②串行进位方式

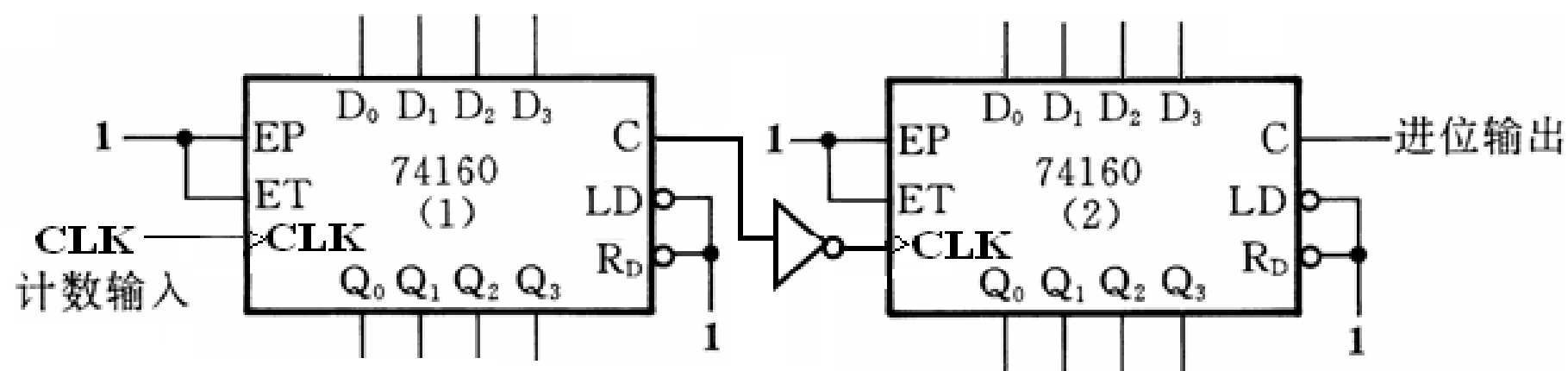




### 例6.3.4 用两片74LS160接成二十九进制计数器.

解： ①整体置零方式

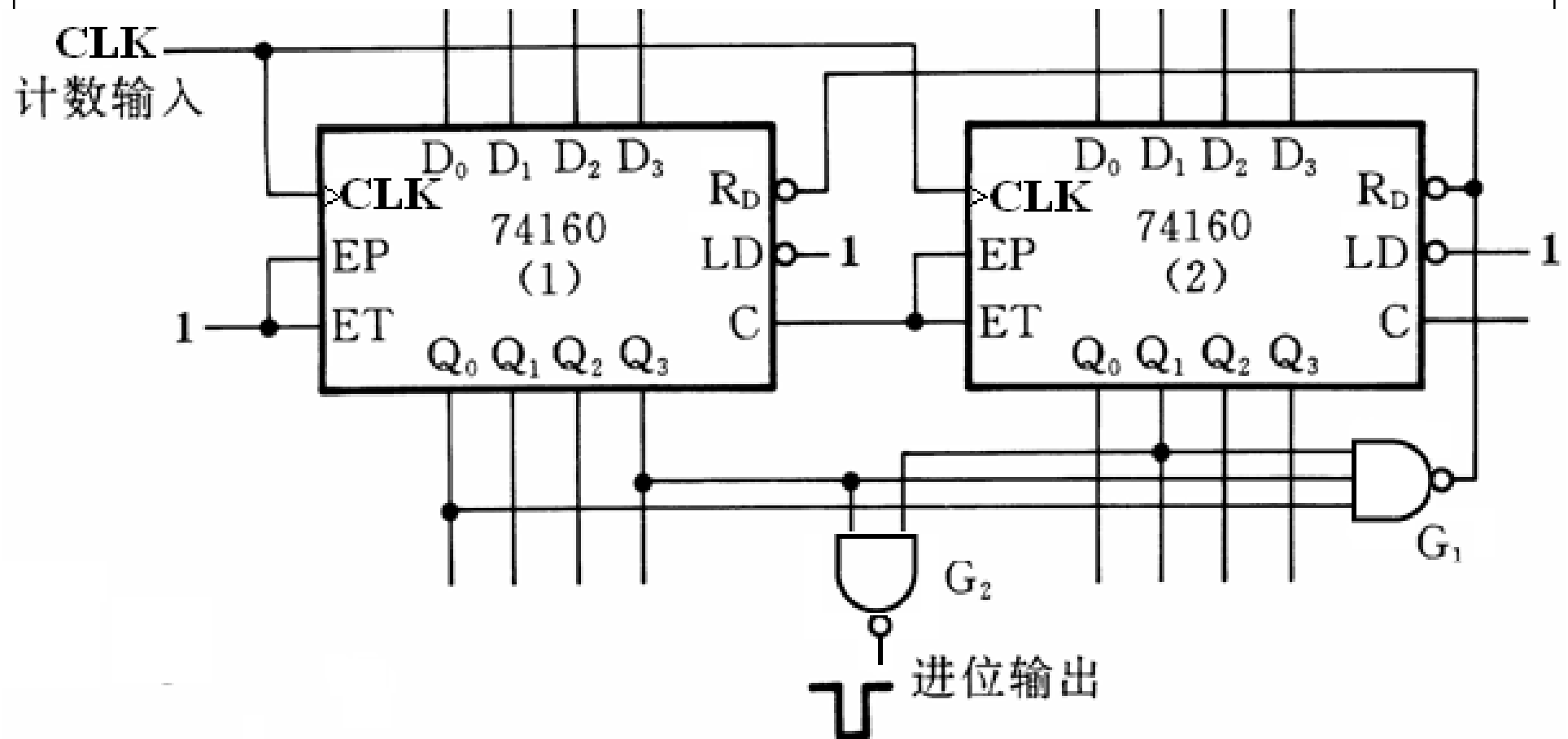

## ②整体置数方式

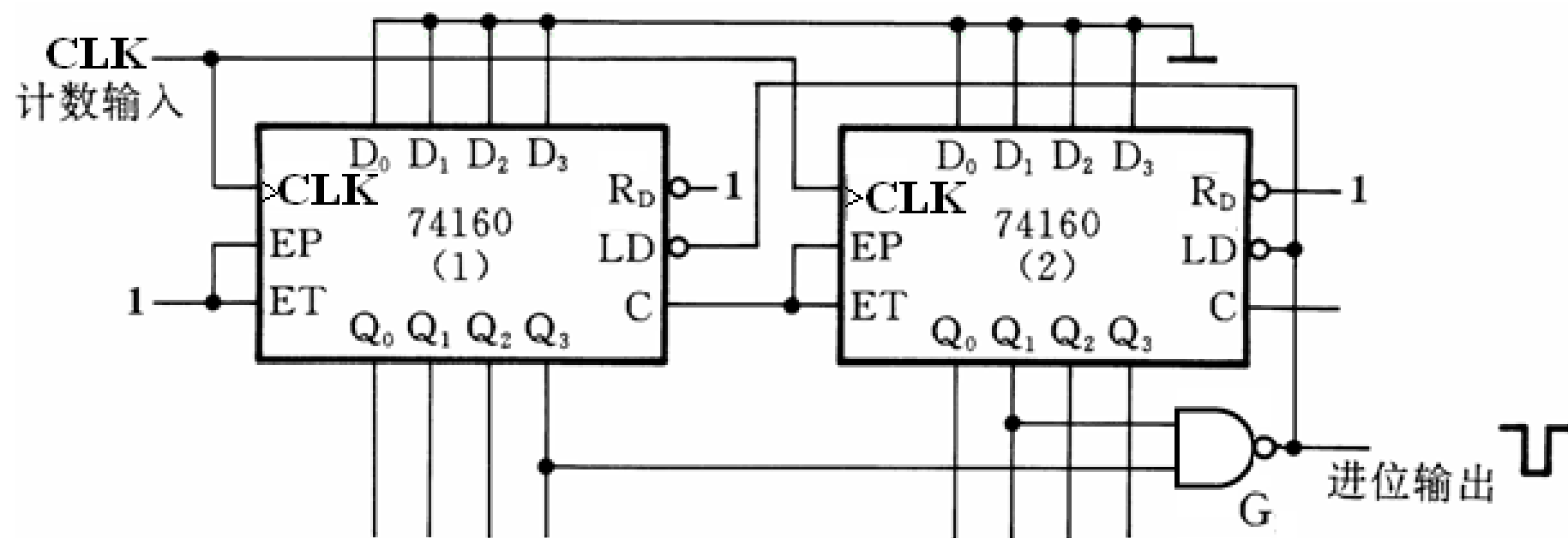

## 补充： 进位信号反馈置数法-----利用进位信号端

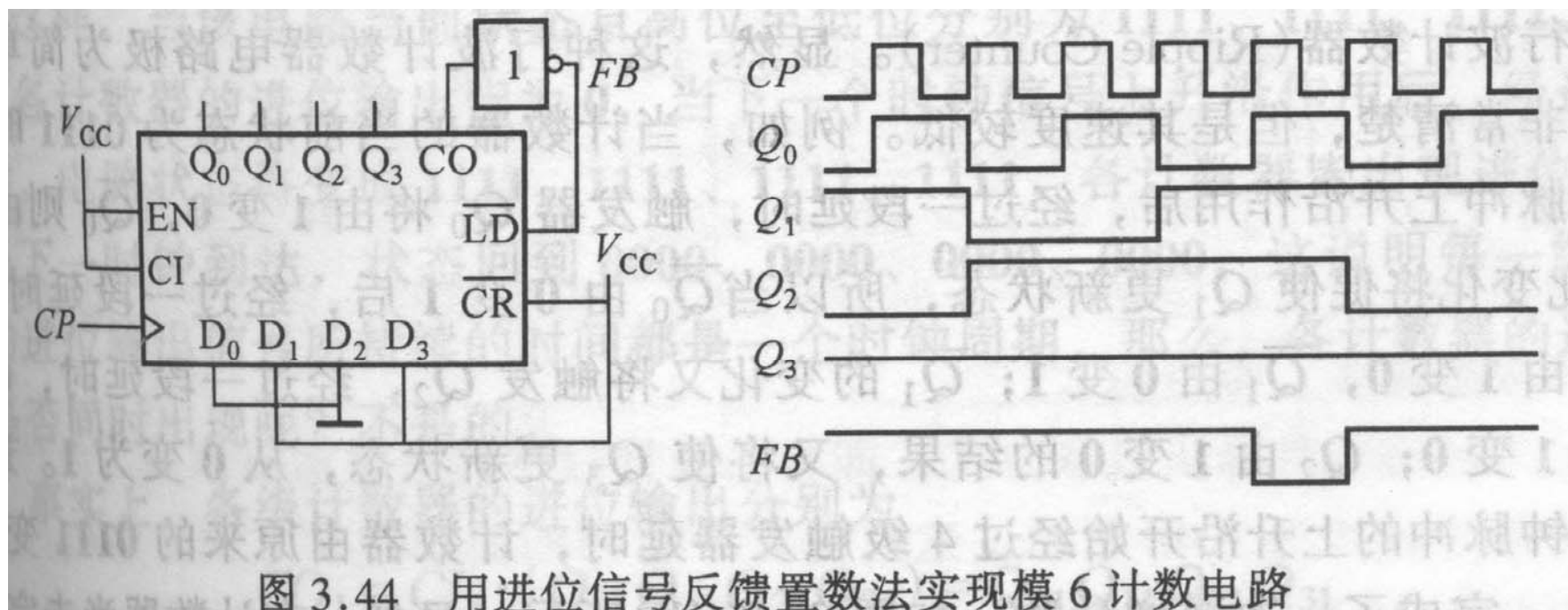



图 3.44 用进位信号反馈置数法实现模 6 计数电路

(a) 逻辑图

(b) 波形图

## 四、移位寄存器型计数器


### 环形计数器

 

结构特点:  $D_0 = Q_3$


## 四、移位寄存器型计数器

### 环形计数器

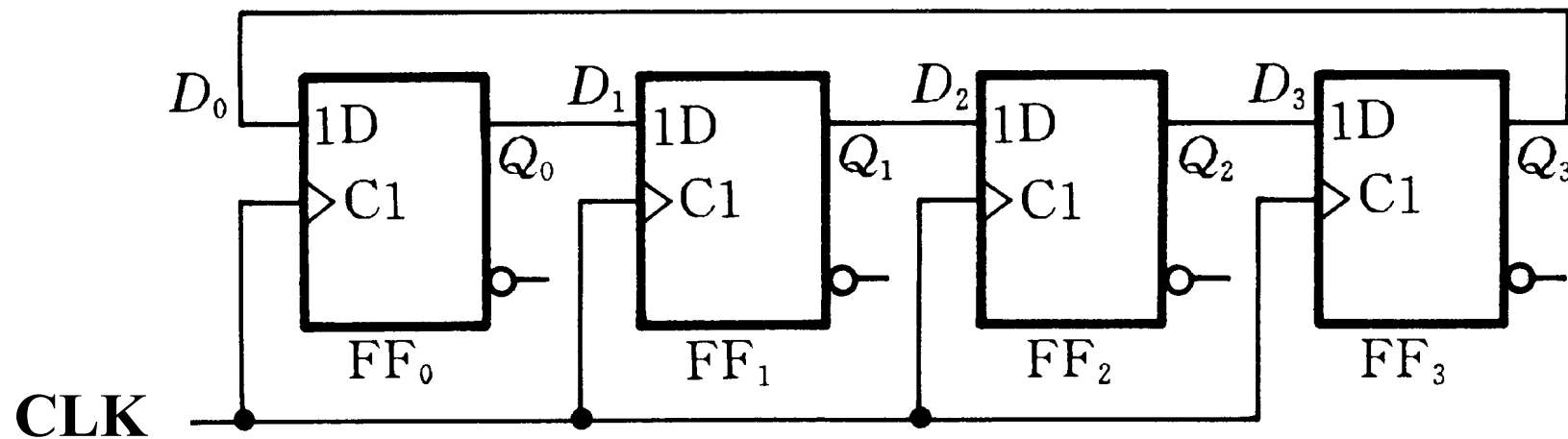

结构特点:  $D_0 = Q_3$

## 状态转换图:

 

有效循环

无

效


循

环


$(Q_0Q_1Q_2Q_3)$

构成四进制计数器,不能自启动.

能自启动的环形计数器：

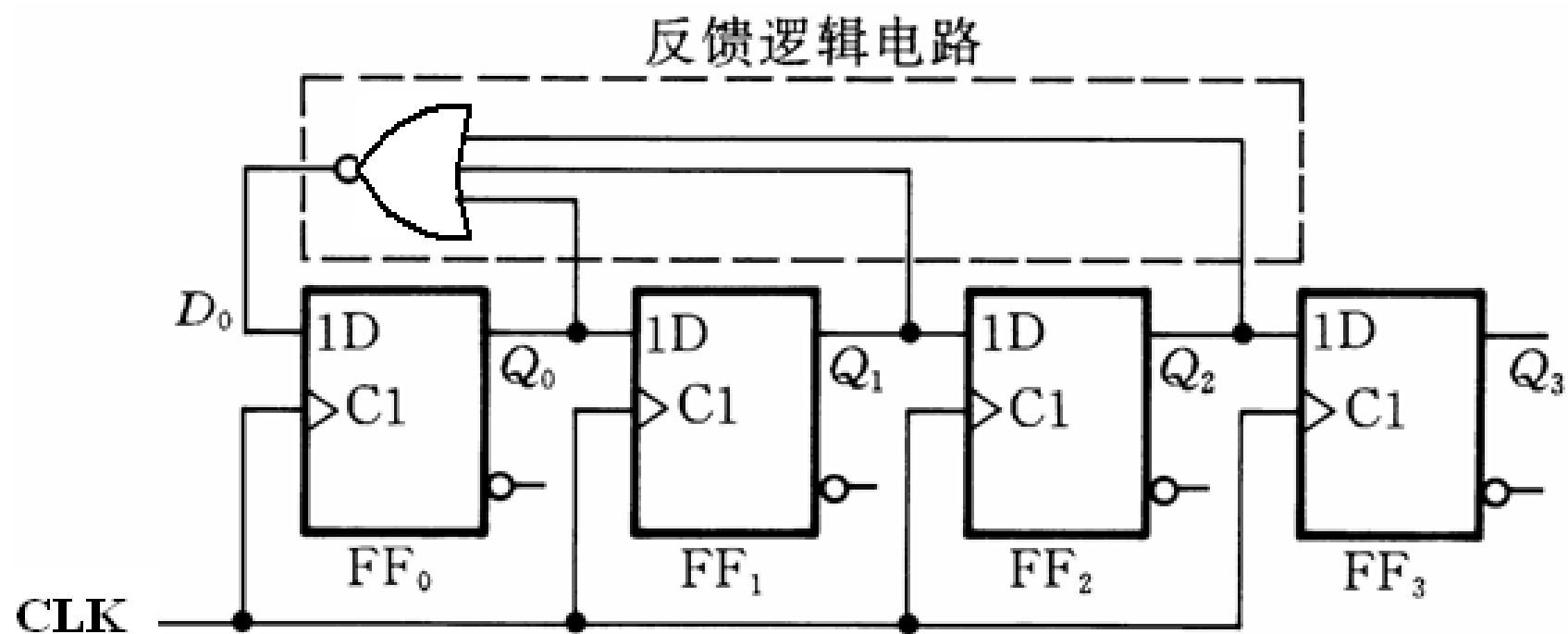


状态转换图：

 

$n$ 位移位寄存器构成的环形计数器只有 $n$ 个有效状态，有 $2^n - n$ 个无效状态。




## 扭环形计数器

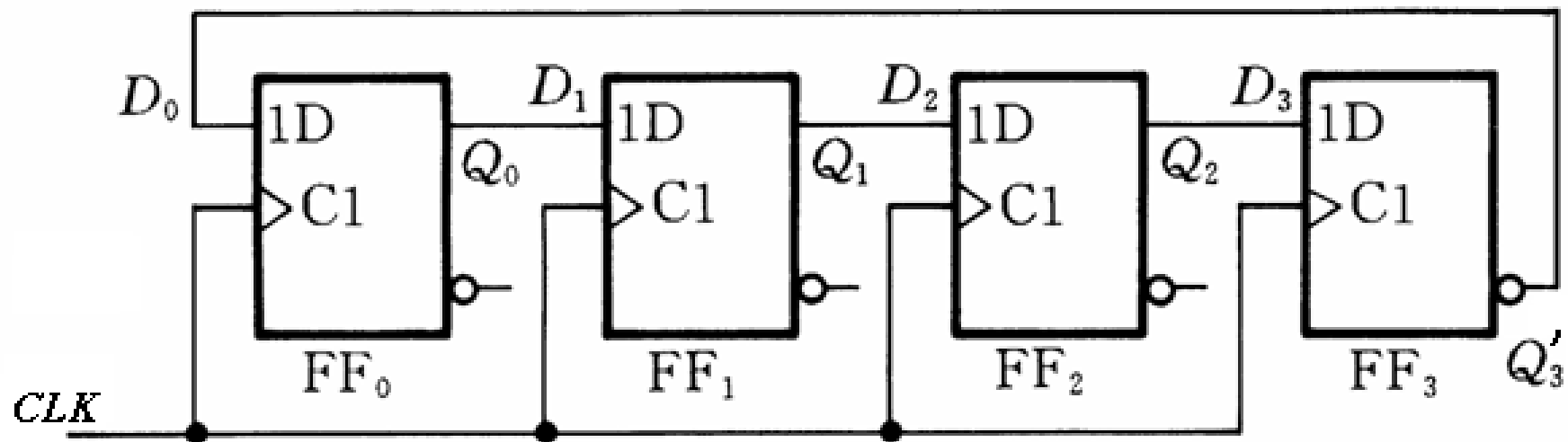


结构特点:  $D_0 = Q'_{n-1}$


## 状态转换图:

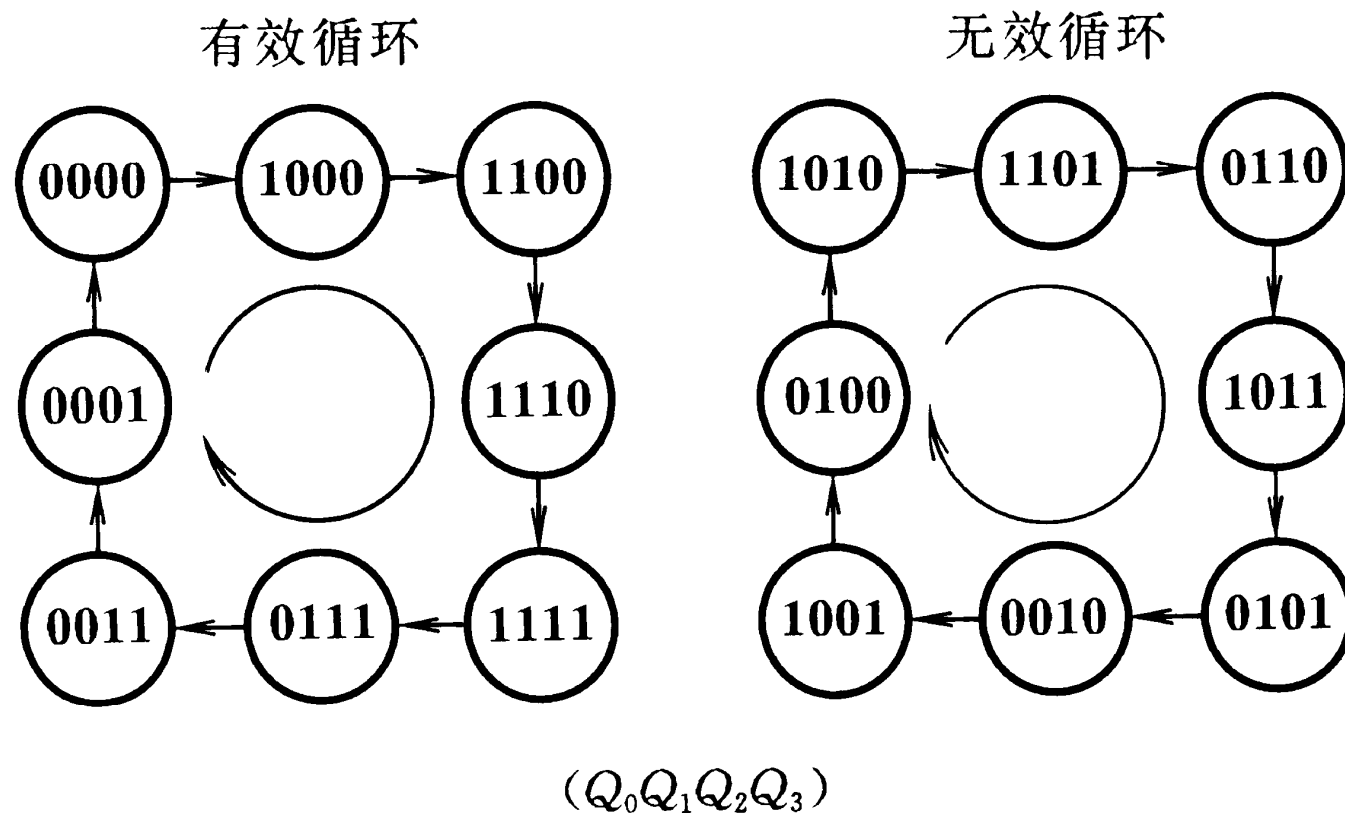

能自启动的扭环形计数器:


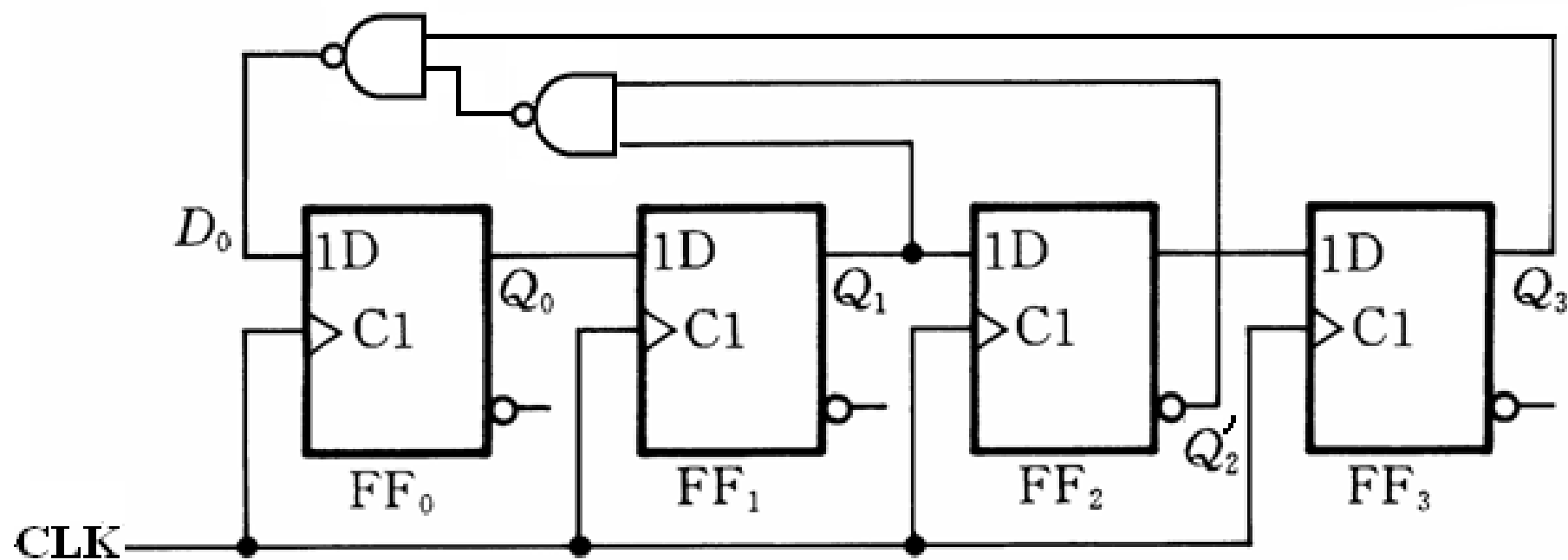


状态转换图：

 


$n$ 位移位寄存器构成的扭环形计数器有  
 $2n$ 个有效状态，有 $2^n-2n$ 个无效状态。

- 计数器应用实例
- 例1， 计数器+译码器→顺序节拍脉冲发生器

 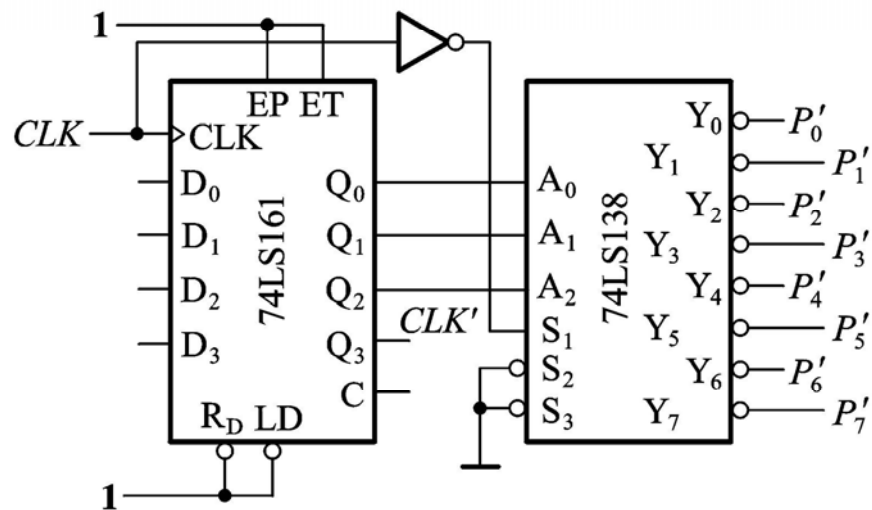

- 例2，计数器+数据选择器→序列脉冲发生器

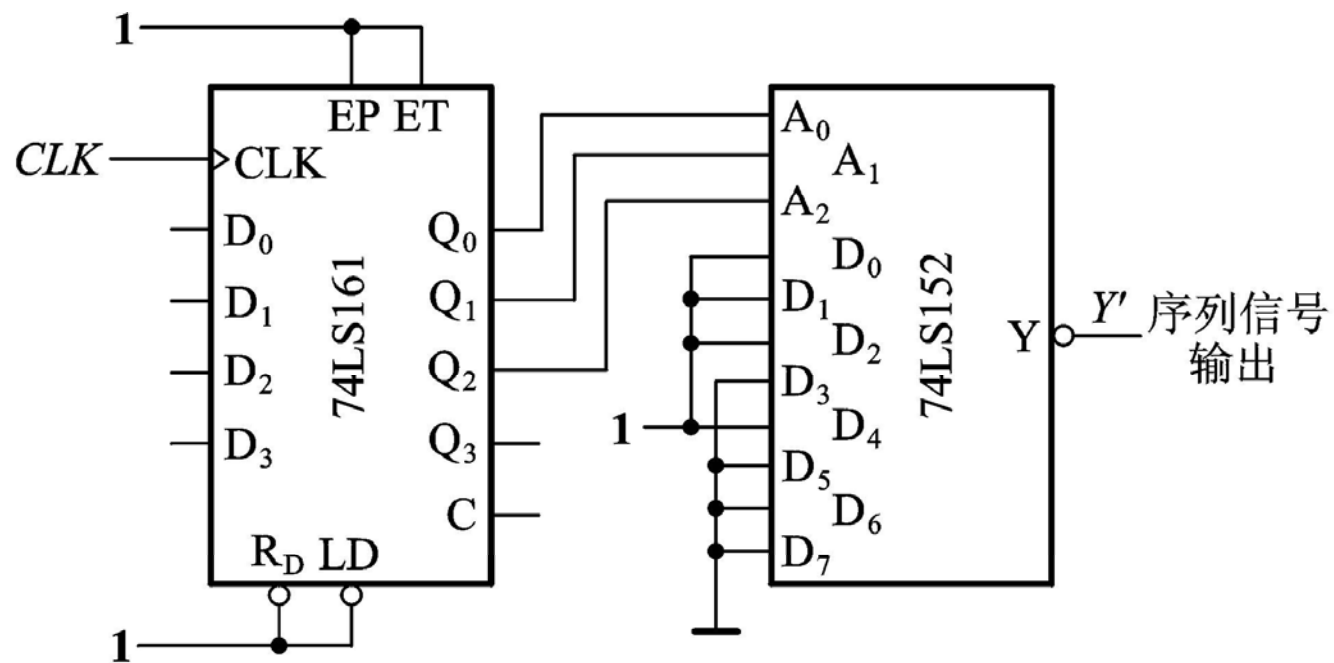

发生的序列：00010111



例：设计  $F_1=110101, 110101---$  两组序列信号。  
 $F_2=010110, 010110---$

要求用7490（8421BCD计数）及3—8译码器和必要的门电路实现。

解：先用7490设计一个M6计数器。（采用反馈置0法）

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$F_1$	$F_2$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0		

☆ 令计数器每一个状态与一位序列信号相对应。

☆ 由于3—8译码器是最小项译码器所以要写出 $F_1$ 、 $F_2$ 最小项之和表达式。

$$F_1 = m_0 + m_1 + m_3 + m_5$$


$$F_2 = m_1 + m_3 + m_4$$


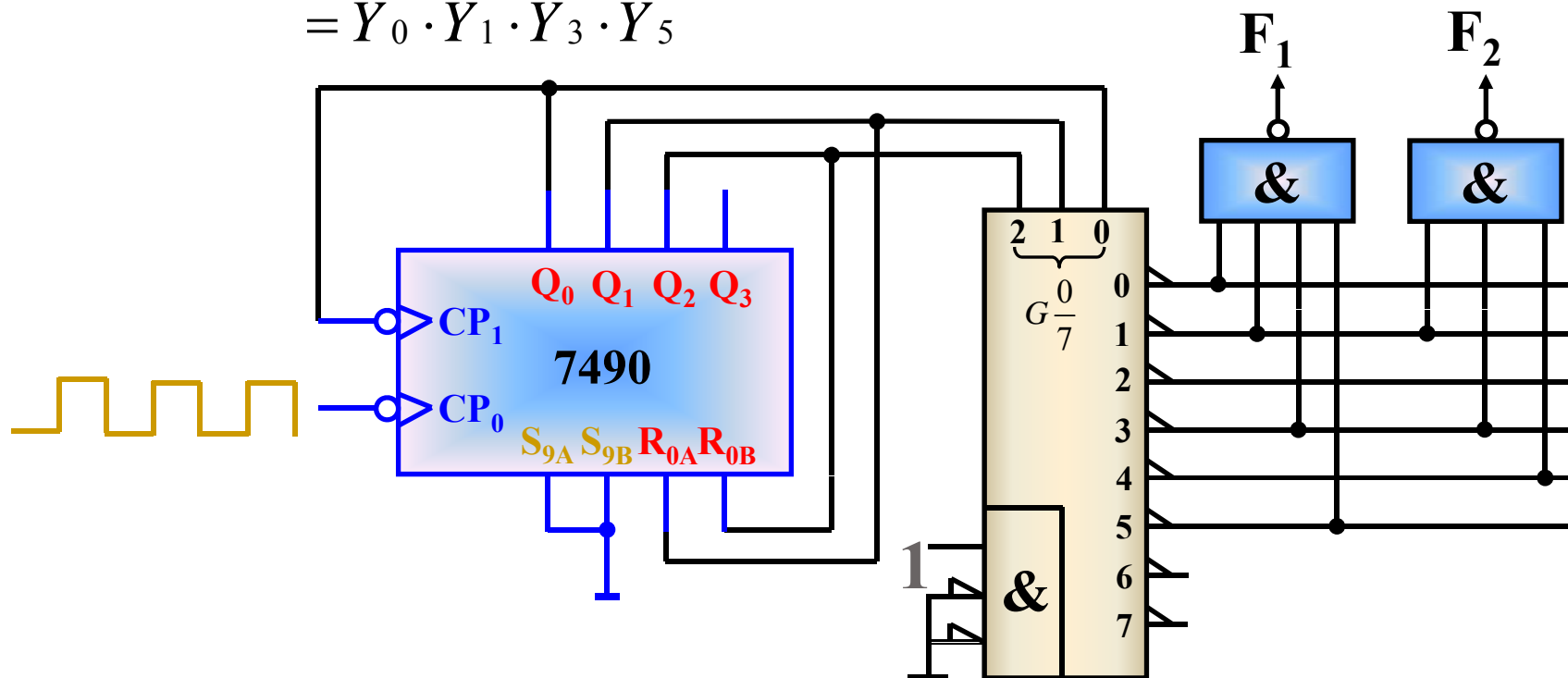
# ★ 用与非门实现

$$\begin{aligned}
 F_1 &= m_0 + m_1 + m_3 + m_5 \\
 &= \overline{\overline{m_0 + m_1 + m_3 + m_5}} \\
 &= \overline{\overline{m_0} \cdot \overline{m_1} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_5}} \\
 &= \overline{\overline{Y_0} \cdot \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_5}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_2 &= m_1 + m_3 + m_4 \\
 &= \overline{\overline{m_1 + m_3 + m_4}} \\
 &= \overline{\overline{Y_1} \cdot \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_4}}
 \end{aligned}$$





## 6.4 时序逻辑电路的设计方法

### 6.4.1 同步时序逻辑电路的设计方法

#### 设计的一般步骤

#### 一、逻辑抽象，求出状态转换图或状态转换表

1. 确定输入/输出变量、电路状态数。
2. 定义输入/输出逻辑状态以及每个电路状态的含意，并对电路状态进行编号。
3. 按设计要求列出状态转换表，或画出状态转换图。

#### 二、状态化简

若两个状态在相同的输入下有相同的输出，并转到同一个次态，则称为等价状态；等价状态可以合并

# 设计的一般步骤

---

## 三、状态分配（编码）

1. 确定触发器数目。
2. 给每个状态规定一个代码。

（通常编码的取法、排列顺序都依照一定的规律）

## 四、选定触发器类型


求出状态方程，驱动方程，输出方程。

## 五、画出逻辑图

## 六、检查自启动

## 6.4 时序逻辑电路的设计方法

### 设计步骤:

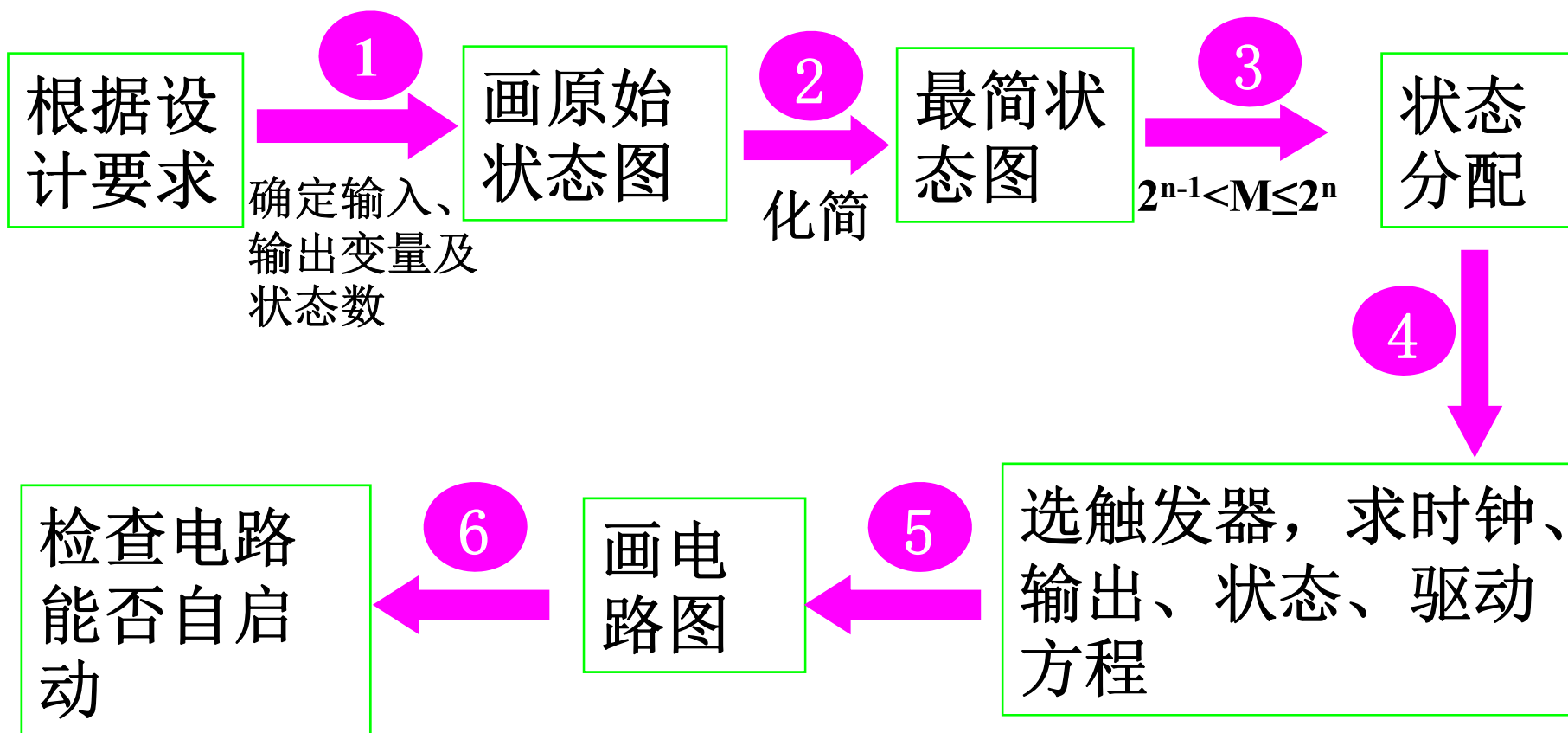


**例6.4.1** 设计一个带有进位输出端的十三进制计数器。

解：① 建立原始状态图

该电路不需输入端,有进位输出用C表示, 规定有进位输出时C=1, 无进位输出时C=0。

 十三进制计数器  
应该有十三个有效状态, 分别用 $S_0$ 、 $S_1$ 、... $S_{12}$ 表示。  
画出其状态转换图:



## 2 状态化简

状态转换图不需化简。

## 3 状态分配

因为 $2^3 < 13 < 2^4$ ,  
因此取触发器  
位数 $n=4$ 。对状  
态进行编码,  
得到状态转化  
表如下:

状态变 化顺序	状态编码				进位输出 $C$
	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	
$S_0$	0	0	0	0	0
$S_1$	0	0	0	1	0
$S_2$	0	0	1	0	0
$S_3$	0	0	1	1	0
$S_4$	0	1	0	0	0
$S_5$	0	1	0	1	0
$S_6$	0	1	1	0	0
$S_7$	0	1	1	1	0
$S_8$	1	0	0	0	0
$S_9$	1	0	0	1	0
$S_{10}$	1	0	1	0	0
$S_{11}$	1	0	1	1	0
$S_{12}$	1	1	0	0	1
$S_0$	0	0	0	0	0

4

选触发器，求时钟、输出、状态、驱动方程

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$					
		00	01	11	10
00		0001/0	0010/0	0100/0	0011/0
01		0101/0	0110/0	1000/0	0111/0
11		0000/1	××××/×	××××/×	××××/×
10		1001/0	1010/0	1100/0	1011/0

状态变化顺序	状态编码				进位输出 $C$
	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	
$S_0$	0	0	0	0	0
$S_1$	0	0	0	1	0
$S_2$	0	0	1	0	0
$S_3$	0	0	1	1	0
$S_4$	0	1	0	0	0
$S_5$	0	1	0	1	0
$S_6$	0	1	1	0	0
$S_7$	0	1	1	1	0
$S_8$	1	0	0	0	0
$S_9$	1	0	0	1	0
$S_{10}$	1	0	1	0	0
$S_{11}$	1	0	1	1	0
$S_{12}$	1	1	0	0	1
$S_0$	0	0	0	0	0

电路次态/输出 (  $Q_3^*Q_2^*Q_1^*Q_0^*/C$  ) 的卡诺图

状态方程:

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	×	×	×
10	1	1	1	1

$$Q_3^* = Q_3 Q_2' + Q_2 Q_1 Q_0$$

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	0001/0	0010/0	0100/0	0011/0
01	0101/0	0110/0	1000/0	0111/0
11	0000/1	XXXX/×	XXXX/×	XXXX/×
10	1001/0	1010/0	1100/0	1011/0

$Q_2 \quad Q_3 \quad Q_2 \quad Q_1 \quad Q_3 \quad Q_2 \quad Q_0 \quad Q_2 \quad Q_1 \quad Q_0$

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	0	×	×	×
10	0	1	0	1

$$Q_1^* = Q_1' Q_0 + Q_1 Q_0'$$

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	0001/0	0010/0	0100/0	0011/0
01	0101/0	0110/0	1000/0	0111/0
11	0000/1	XXXX/×	XXXX/×	XXXX/×
10	1001/0	1010/0	1100/0	1011/0

$Q_0 \quad Q_3 \quad Q_0 \quad Q_2 \quad Q_0 \quad Q_3 \quad Q_2$

若选用4个JK触发器，需将状态方程转换成JK触发器特性方程的标准形式，即  
 $Q^* = JQ' + K'Q$ , 找出驱动方程。

$$Q_3^* = Q_3 Q_2' + Q_2 Q_1 Q_0 (Q_3 + Q_3') = (Q_2 Q_1 Q_0) Q_3' + Q_2' Q_3$$

$$Q_2^* = (Q_1 Q_0) Q_2' + (Q_3' Q_1' + Q_3' Q_0') Q_2 = (Q_1 Q_0) Q_2' + Q_3' (Q_1 Q_0)' Q_2$$

$$Q_1^* = Q_0 Q_1' + Q_0' Q_1$$

$$Q_0^* = Q_3' Q_0' + Q_2' Q_0' = (Q_3 Q_2)' Q_0' + 1' Q_0$$



$$Q_3^* = Q_3 Q_2' + Q_2 Q_1 Q_0 (Q_3 + Q_3') = (Q_2 Q_1 Q_0) Q_3' + Q_2' Q_3$$

$$Q_2^* = (Q_1 Q_0) Q_2' + (Q_3' Q_1' + Q_3' Q_0') Q_2 = (Q_1 Q_0) Q_2' + Q_3' (Q_1 Q_0)' Q_2$$

$$Q_1^* = Q_0 Q_1' + Q_0' Q_1$$

$$Q_0^* = Q_3' Q_0' + Q_2' Q_0' = (Q_3 Q_2)' Q_0' + 1' Q_0$$


比较得到触发器的驱动方程：

$$\left\{ \begin{array}{ll} J_3 = Q_2 Q_1 Q_0 & K_3 = Q_2 \\ J_2 = Q_1 Q_0 & K_2 = (Q_3' (Q_1 Q_0)')' \\ J_1 = Q_0 & K_1 = Q_0 \\ J_0 = (Q_3 Q_2)' & K_0 = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} J_3 = Q_2 Q_1 Q_0 & K_3 = Q_2 \\ J_2 = Q_1 Q_0 & K_2 = (Q_3' (Q_1 Q_0)')' \\ J_1 = Q_0 & K_1 = Q_0 \\ J_0 = (Q_3 Q_2)' & K_0 = 1 \end{array} \right.$$

## 5

## 画电路图

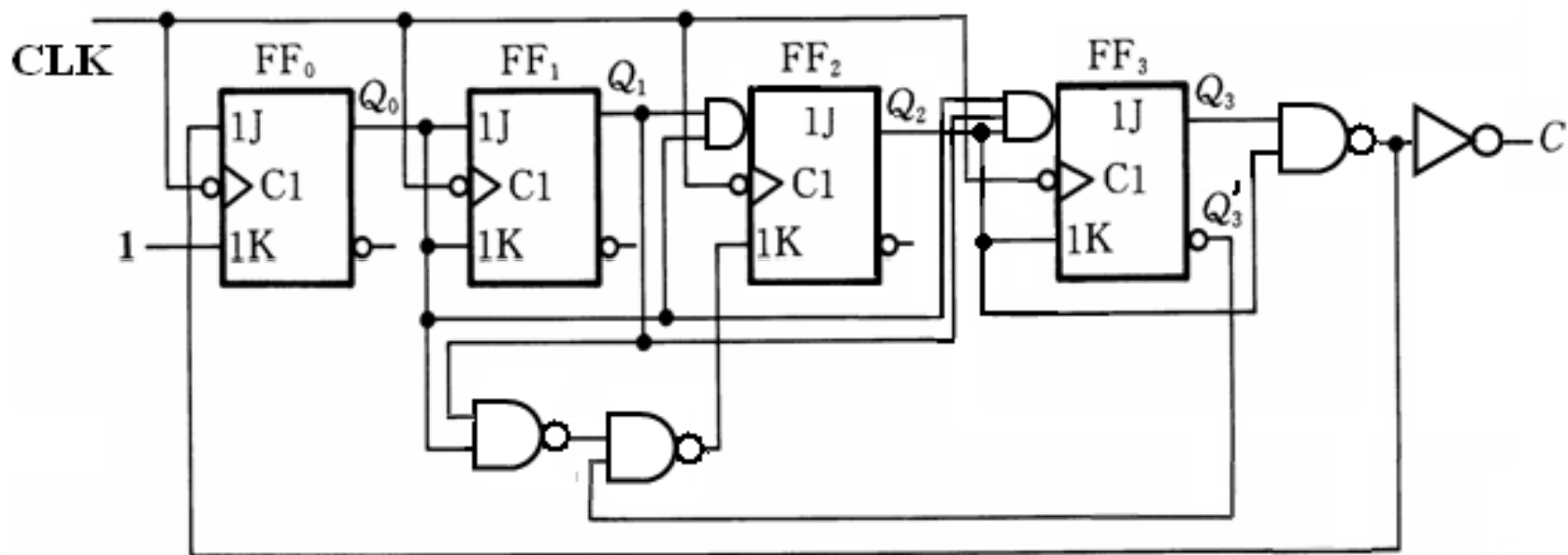

6

## 检查电路能否自启动

将0000作为初

$$Q_3^* = (Q_2 Q_1 Q_0) Q_3' + Q_2' Q_3$$

始状态代入状态方


$$Q_2^* = (Q_1 Q_0) Q_2' + Q_3' (Q_1 Q_0)' Q_2$$

$$Q_1^* = Q_0 Q_1' + Q_0' Q_1$$

态转换表对照是否

$$Q_0^* = (Q_3 Q_2)' Q_0'$$

否自启动。

 

由状态转换图可知该电路能够自启动。


### 例6.4.2 解： 1 建立原始状态图

输入数据作为输入变量，用 $X$ 表示；检测结果为输出变量，用 $Y$ 表示。例如：


输入 $X$  101100111011110  
输出 $Y$  000000001000110

设电路没有输入1以前的状态为 $S_0$ ，输入一个1状态为 $S_1$ ，连续输入两个1后的状态为 $S_2$ ，连续输入3个1以后的状态为 $S_3$ 。


### 画状态转换图

 


## 2 状态化简

 

(a) 原始状态图

 

(b) 简化状态图

 


(c) 二进制状态图

$S_0=00$   
 $S_1=01$   
 $S_2=10$

两个状态等价

## 4 选触发器，求时钟、输出、状态、驱动方程

 

$X$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_1^*$	$Q_0^*$	$Y$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	×	×	×
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	×	×	×

$Q_1 Q_0$		00	01	11	10
$X$	0	00/0	00/0	××/×	00/0
	1	01/0	10/0	××/×	10/1

$(Q_1^* Q_0^* / Y)$

卡诺图

将卡诺图分解,求状态方程和输出方程, 并得到驱动方程

$X \backslash Q_1 Q_0$		00	01	11	10
		0	0	$\times$	0
1	0	0	1	$\times$	1

(a)  $Q_1^*$

$X \backslash Q_1 Q_0$		00	01	11	10
		0	0	×	0
1	1	1	0	×	0

(b)  $Q_0^*$

$X \backslash Q_1 Q_0$		00	01	11	10
		0	0	×	0
1	0	0	0	×	1

(c)  $Y$

$X \backslash Q_1 Q_0$		$Q_1 Q_0$			
		00	01	11	10
X	0	00/0	00/0	××/×	00/0
	1	01/0	10/0	××/×	10/1

$$\begin{cases} J_1 = XQ_0 \\ K_1 = X' \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_0 = XQ_1' \\ K_0 = 1 \end{cases}$$


输出方程:  $Y = XQ_1$

## 5 画电路图

$$\begin{cases} J_1 = XQ_0 \\ K_1 = X' \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_0 = XQ_1' \\ K_0 = 1 \end{cases}$$


输出方程:  $Y = XQ_1$

 


 
## 6 检查电路能否自启动

$$\begin{cases} Q_1^* = XQ_0 + XQ_1 \\ Q_0^* = XQ_1' Q_0' \end{cases}$$



由状态转换图可知该电路能够自启动。