

#### 第四章

4.1 (1) 由于三台单相变压器结构、参数相同，当初级接三相对称点压次级空载时，初级绕组中流过对称三相空载电流，产生三相对称磁通，这时初、次级绕组中的感应电动势三相对称，相应的初、次级绕组的相电压和线电压均对称。

(2) 当次级属三相对称负载时，次级绕组中流过对称三相电流；初级流过的电流也是三相对称的，因仅有对称电流和对称的三相磁通，所以绕组中的压降和感应电动势也是三相对称的，对应的初、次级的相电压和线电压也均对称。

(3) 当次级 a 相接电阻性负载  $r_{L*} = 1$ ，b、c 空载时，变压器单相运行，设  $\dot{U}_{A1*} = 1 + j0$ ，各量正方向按变压器惯例，得单相负载电流

$$-\dot{I}_* = \frac{3\dot{U}_{A1*}}{3Z_{L*} + 2Z_{K*} + Z_{2*} + Z_{m0*}}$$

式中

$$Z_{K*} = u_{K*} = 0.05$$

$$r_{K*} = u_{a*} = 0.02$$

$$x_{K*} = \sqrt{Z_{K*}^2 - r_{K*}^2} = \sqrt{0.05^2 - 0.02^2} = 0.0458$$

因为是三相变压器组，所以

$$Z_2 + Z_{m0} = Z_m$$

$$Z_{m*} = \frac{U_*}{I_{0*}} = \frac{1}{0.05} = 20$$

$$r_{m*} = \frac{P_{0*}}{I_{0*}^2} = \frac{0.01}{0.05^2} = 4$$

$$x_{m*} = \sqrt{Z_{m*}^2 - r_{m*}^2} = \sqrt{20^2 - 4^2} = 19.6$$

$$\begin{aligned} \text{负载电流 } -\dot{I}_* &= \frac{3 \times 1}{3 \times 1 + 2(0.02 + j0.0458) + 4 + j19.6} \\ &= 0.143 \angle -70.3^\circ \end{aligned}$$

各项电流为

$$\text{次级 } \dot{I}_{a*} = \dot{I}_* = 0.143 \angle 109.7^\circ$$

$$\dot{I}_{b*} = \dot{I}_{c*} = 0$$

$$\text{初级 } \dot{I}_{A*} = -\frac{2}{3} \dot{I}_* = 0.095 \angle -70.3^\circ$$

$$\dot{I}_{B^*} = \frac{1}{3} \dot{I}_* = 0.0477 \angle 109.7^\circ$$

$$\dot{I}_{C^*} = \frac{1}{3} \dot{I}_* = 0.0477 \angle 109.7^\circ$$

a 相电压  $-\dot{U}_{a^*} = \dot{U}_{A1^*} + \dot{I}_{a1^*} \dot{Z}_{K^*} + \dot{I}_{a2^*} \dot{Z}_{K^*} + \dot{I}_{a0^*} (\dot{Z}_{2^*} + \dot{Z}_{m0^*})$

或  $-\dot{U}_{a^*} = -\dot{I}_* \dot{Z}_{L^*} = 0.143 \angle -70.3^\circ = \dot{U}_{A^*}$

b 相电压  $-\dot{U}_{b^*} = \dot{U}_{B1^*} + \dot{I}_{b1^*} \dot{Z}_{K^*} + \dot{I}_{b2^*} \dot{Z}_{K^*} + \dot{I}_{b0^*} (\dot{Z}_{2^*} + \dot{Z}_{m0^*})$

或  $-\dot{U}_{b^*} \approx \dot{U}_{B1^*} + \dot{I}_{b0^*} (\dot{Z}_{2^*} + \dot{Z}_{m0^*})$

$$= -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3} \times 0.143 \angle 109.7^\circ (4 + j19.6)$$

$$= -1.447 - j1.0 = 1.758 \angle -145.35^\circ = \dot{U}_{B^*}$$

c 相电压  $-\dot{U}_{c^*} = \dot{U}_{C1^*} + \dot{I}_{c1^*} \dot{Z}_{K^*} + \dot{I}_{c2^*} \dot{Z}_{K^*} + \dot{I}_{c0^*} (\dot{Z}_{2^*} + \dot{Z}_{m0^*})$

或  $\dot{U}_{c^*} \approx \dot{U}_{C1^*} + \dot{I}_{c0^*} (\dot{Z}_{2^*} + \dot{Z}_{m0^*})$

$$= -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3} \times 0.143 \angle 109.7^\circ (4 + j19.6)$$

$$= -1.447 + j0.731 = 1.62 \angle 153.2^\circ = \dot{U}_{C^*}$$

线电压  $\dot{U}_{AB^*} = \dot{U}_{ab^*} = \dot{U}_{A^*} - \dot{U}_{B^*} = 0.143 \angle -70.3^\circ - 1.76 \angle -145.3^\circ$

$$= 1.728 \angle 30.05^\circ$$

$$\dot{U}_{BC^*} = \dot{U}_{bc^*} = \dot{U}_{B^*} - \dot{U}_{C^*} = -1.447 - j1.0 + 1.447 - j0.731$$

$$= 1.731 \angle -90^\circ$$

$$\dot{U}_{CA^*} = \dot{U}_{ca^*} = \dot{U}_{C^*} - \dot{U}_{A^*} = -1.447 + j0.731 - 0.143 \angle -70.3^\circ$$

$$= 1.728 \angle 149.92^\circ$$

由上述结果可看出，由于带了单相负载造成负载相（a 相）电压降低，开路相（b、c 相）电压升高。由于电源电压对称，所以线电压仍是三相对称的。

4.2 利用与上题相同方法求得  $-\dot{I}_* = 0.979 \angle -2.57^\circ$

各相电流为

次级  $\dot{I}_{a*} = \dot{I}_* = 0.979 \angle 177.43^\circ$

$$\dot{I}_{b*} = \dot{I}_{c*} = 0$$

初级  $\dot{I}_{A*} = -\dot{I}_* = 0.979 \angle -2.57^\circ$

$$\dot{I}_{B*} = \dot{I}_* = 0.979 \angle 177.43^\circ$$

$$\dot{I}_{C*} = 0$$

a 相电压  $-\dot{U}_{a*} = \dot{U}_{A1*} + \dot{I}_{a1*} Z_{K*} + \dot{I}_{a2*} Z_{K*} + \dot{I}_{a0*} (Z_{2*} + \frac{Z_* Z_{m0*}}{Z_* + Z_{m0*}})$

或  $-\dot{U}_{a*} = -\dot{I}_* Z_{L*} = 0.979 \angle -2.57^\circ = \dot{U}_{A*}$

b 相电压  $-\dot{U}_{b*} = \dot{U}_{B1*} + \dot{I}_{b1*} Z_{K*} + \dot{I}_{b2*} Z_{K*} + \dot{I}_{b0*} (Z_{2*} + \frac{Z_* Z_{m0*}}{Z_* + Z_{m0*}})$

或  $-\dot{U}_{b*} \approx \dot{U}_{B1*} + \dot{I}_{b0*} (Z_{2*} + \frac{Z_* Z_{m0*}}{Z_* + Z_{m0*}})$

$$= -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3} \times 0.979 \angle -2.57^\circ (4 - 3.979 + j0.045)$$

$$= -0.507 - j0.880 = 1 \angle -120^\circ = \dot{U}_{B*}$$

c 相电压  $-\dot{U}_{c*} = \dot{U}_{C1*} + \dot{I}_{c1*} Z_{K*} + \dot{I}_{c2*} Z_{K*} + \dot{I}_{c0*} (Z_{2*} + \frac{Z_* Z_{m0*}}{Z_* + Z_{m0*}})$

或  $\dot{U}_{c*} \approx \dot{U}_{C1*} + \dot{I}_{c0*} (Z_{2*} + \frac{Z_* Z_{m0*}}{Z_* + Z_{m0*}})$

$$= -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3} \times 0.979 \angle -2.57^\circ (4 - 3.979 + j0.045)$$

$$= -0.507 + j0.852 = 1 \angle 120^\circ = \dot{U}_{C*}$$

线电压  $\dot{U}_{AB*} = \dot{U}_{ab*} = \dot{U}_{A*} - \dot{U}_{B*} = 0.979 \angle -2.57^\circ - 1 \angle -120^\circ$

$$=1.691\angle 29.08^{\circ}$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_{BC*} &= \dot{U}_{bc*} = \dot{U}_{B*} - \dot{U}_{C*} = 1\angle -120^{\circ} - 1\angle 120^{\circ} \\ &= 1.73\angle -90^{\circ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_{CA*} &= \dot{U}_{ca*} = \dot{U}_{C*} - \dot{U}_{A*} = 1\angle 120^{\circ} - 0.979\angle -2.57^{\circ} \\ &= 1.736\angle 148.38^{\circ} \end{aligned}$$

4.3 (a) 按端点条件列出方程

$$\begin{cases} \dot{I}_a = \dot{I} \\ \dot{I}_b = \dot{I}_c = 0 \\ \dot{U}_a = \dot{I} Z_L \end{cases}$$

以 a 相电流为基准求出次级电流的对称分量

$$\begin{cases} \dot{I}_{a+} = \frac{1}{3}(\dot{I}_a + a\dot{I}_b + a^2\dot{I}_c) = \frac{1}{3}\dot{I} \\ \dot{I}_{a-} = \frac{1}{3}(\dot{I}_a + a^2\dot{I}_b + a\dot{I}_c) = \frac{1}{3}\dot{I} \\ \dot{I}_{a0} = \frac{1}{3}(\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c) = \frac{1}{3}\dot{I} \end{cases}$$

得初级电流为

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \dot{I}_{A+} + \dot{I}_{A-} + \dot{I}_{A0} = -\frac{1}{k}(\dot{I}_{a+} + \dot{I}_{a-} + \dot{I}_{a0}) = -\frac{1}{2}\dot{I} \\ \dot{I}_B = \dot{I}_{B+} + \dot{I}_{B-} + \dot{I}_{B0} = -\frac{1}{k}(a^2\dot{I}_{a+} + a\dot{I}_{a-} + \dot{I}_{a0}) = 0 \\ \dot{I}_C = \dot{I}_{C+} + \dot{I}_{C-} + \dot{I}_{C0} = -\frac{1}{k}(a\dot{I}_{a+} + a^2\dot{I}_{a-} + \dot{I}_{a0}) = 0 \end{cases}$$

(b) 按端点条件列出方程

$$\begin{aligned} \dot{I}_a - \dot{I}_b &= \dot{I} \\ \dot{I}_b &= \dot{I}_c \end{aligned}$$

$$\dot{U}_a = \dot{I} Z_L$$

以 a 相电流为基准求出次级电流的对称分量

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_{a+} = \frac{1}{3}(\dot{I}_a + a\dot{I}_b + a^2\dot{I}_c) = \frac{1}{3}\dot{I} \\ \dot{I}_{a-} = \frac{1}{3}(\dot{I}_a + a^2\dot{I}_b + a\dot{I}_c) = \frac{1}{3}\dot{I} \\ \dot{I}_{a0} = \frac{1}{3}(\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c) = 0 \end{array} \right.$$

初级中无零序电流，得初级电流为

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_A = \dot{I}_{A+} + \dot{I}_{A-} = -\frac{1}{k}(\dot{I}_{a+} + \dot{I}_{a-}) = -\frac{1}{3}A \\ \dot{I}_B = \dot{I}_{B+} + \dot{I}_{B-} = -\frac{1}{k}(a^2\dot{I}_{a+} + a\dot{I}_{a-}) = \frac{1}{6}A \\ \dot{I}_C = \dot{I}_{C+} + \dot{I}_{C-} = -\frac{1}{k}(a\dot{I}_{a+} + a^2\dot{I}_{a-}) = \frac{1}{6}A \end{array} \right.$$

(c) 按端点条件列出方程

$$\dot{I}_a - \dot{I}_c = \dot{I}$$

$$\dot{I}_b = \dot{I}_c$$

$$\dot{U}_a = \dot{I} Z_L$$

以 a 相电流为基准求出次级电流的对称分量

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_{a+} = \frac{1}{3}(\dot{I}_a + a\dot{I}_b + a^2\dot{I}_c) = \frac{1}{3}\dot{I} \\ \dot{I}_{a-} = \frac{1}{3}(\dot{I}_a + a^2\dot{I}_b + a\dot{I}_c) = \frac{1}{3}\dot{I} \\ \dot{I}_{a0} = \frac{1}{3}(\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c) = 0 \end{array} \right.$$

Dd 联接中无零序电流，处级零序电流为零，得初级相电流为

$$\dot{I}_{AX} = \dot{I}_{AX+} + \dot{I}_{AX-} = -\frac{2}{3k}\dot{I} = -\frac{1}{3}\dot{I}$$

$$\dot{I}_{BY} = \dot{I}_{BY+} + \dot{I}_{BY-} = \frac{1}{3k} \dot{I} = \frac{1}{6} \dot{I}$$

$$\dot{I}_{CZ} = \dot{I}_{CZ+} + \dot{I}_{CZ-} = \frac{1}{3k} \dot{I} = \frac{1}{6} \dot{I}$$

初级线电流为

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AX} - \dot{I}_{CZ} = -\frac{1}{3} \dot{I} - \frac{1}{6} \dot{I} = -\frac{1}{2} \dot{I} = -\frac{1}{2} A$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BY} - \dot{I}_{AX} = \frac{1}{6} \dot{I} - (-\frac{1}{3} \dot{I}) = \frac{1}{2} \dot{I} = \frac{1}{2} A$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CZ} - \dot{I}_{BY} = \frac{1}{6} \dot{I} - \frac{1}{6} \dot{I} = -\frac{1}{2} \dot{I} = 0$$

(d) 按端点条件列出方程

$$\dot{I}_a = \dot{I}$$

$$\dot{I}_b = \dot{I}_c = 0$$

$$\dot{U}_a = \dot{I} Z_L$$

以 a 相电流为基准求出次级电流的对称分量

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_{a+} = \frac{1}{3} (\dot{I}_a + a \dot{I}_b + a^2 \dot{I}_c) = \frac{1}{3} \dot{I} \\ \dot{I}_{a-} = \frac{1}{3} (\dot{I}_a + a^2 \dot{I}_b + a \dot{I}_c) = \frac{1}{3} \dot{I} \\ \dot{I}_{a0} = \frac{1}{3} (\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c) = \frac{1}{3} \dot{I} \end{array} \right.$$

Dd 联接中无零序电流，处级零序电流为零，得初级相电流为

$$\dot{I}_{AX} = \dot{I}_{AX+} + \dot{I}_{AX-} = -\frac{2}{3k} \dot{I} = -\frac{1}{3} \dot{I}$$

$$\dot{I}_{BY} = \dot{I}_{BY+} + \dot{I}_{BY-} = \frac{1}{3k} \dot{I} = \frac{1}{6} \dot{I}$$

$$\dot{I}_{CZ} = \dot{I}_{CZ+} + \dot{I}_{CZ-} = \frac{1}{3k} \dot{I} = \frac{1}{6} \dot{I}$$

初级线电流为

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AX} - \dot{I}_{BY} = -\frac{1}{3}\dot{I} - \frac{1}{6}\dot{I} = -\frac{1}{2}\dot{I} = -\frac{1}{2}A$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BY} - \dot{I}_{CZ} = \frac{1}{6}\dot{I} - \frac{1}{6}\dot{I} = 0$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CZ} - \dot{I}_{AX} = \frac{1}{6}\dot{I} - (-\frac{1}{3}\dot{I}) = \frac{1}{2}\dot{I} = \frac{1}{2}A$$